



Gli elementi di memoria: i bistabili I registri

Bistabili Asincroni
Bistabili Sincroni: Latch e Flip-Flop
Registri

versione del 18/11/03



Circuiti sequenziali

- Nei **circuiti sequenziali** il valore delle **uscite** in un determinato istante dipende sia dal **valore degli ingressi** in quello stesso istante sia dal **tempo**.
 - Una stessa configurazione di ingresso applicata in due istanti di tempo successivi può produrre due valori d'uscita differenti.

- Un circuito sequenziale **ha memoria degli eventi passati** e, quindi, richiede degli elementi in grado di conservare informazioni.
 - In un generico istante t l'informazione relativa al “contenuto” di questa memoria è rappresentata nel **concetto di stato**.



Circuiti sequenziali e bistabili

- Gli elementi in grado di conservare informazioni sono detti *bistabili*.
 - Il termine *bistabile* deriva dal fatto che tale elemento è stabile in due stati (0 e 1) e che le transizioni di stato sono forzate da un segnale di ingresso.
 - Nota: i *bistabili* sono caratterizzati dalla volatilità cioè rispettano quanto indicato solo se alimentati.

- La differenza principale tra i vari tipi di elementi di memoria è costituita da:
 - **Numero di ingressi** dell'elemento di memoria.
 - **Modo** in cui gli ingressi ne determinano lo stato.



Bistabili: classificazione

□ Classificazione dei *bistabili*:

- Asincroni

- Sono privi di un segnale di sincronizzazione e **modificano il loro stato** rispondendo **direttamente ad eventi sui segnali di ingresso**.




- Sincroni

- sono **sensibili ad un segnale di controllo** (spesso il clock) e la transizione da uno stato all'altro avviene solo in corrispondenza di un impulso del segnale di controllo.
- Ulteriore classificazione dei bistabili sincroni:
 - **bistabili sincroni controllati** (*gated latch*);
 - **flip-flop**.
 - » flip-flop master-slave (a livello o pulse-triggered)
 - » flip-flop edge-triggered (a fronte)



Bistabili asincroni: SR

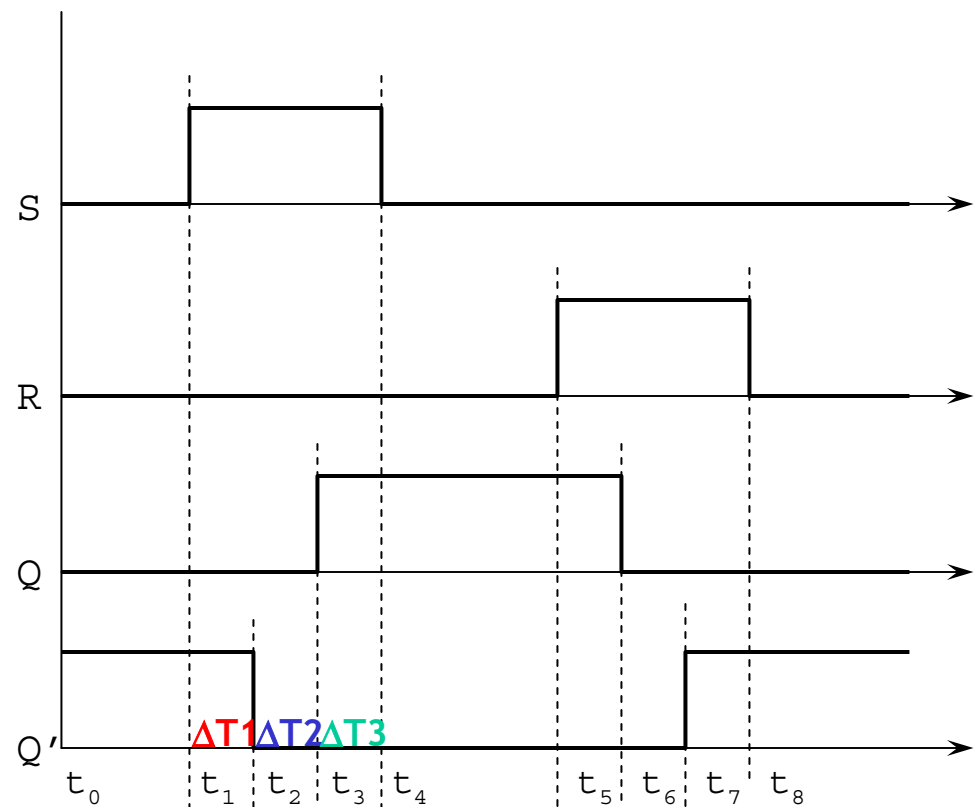 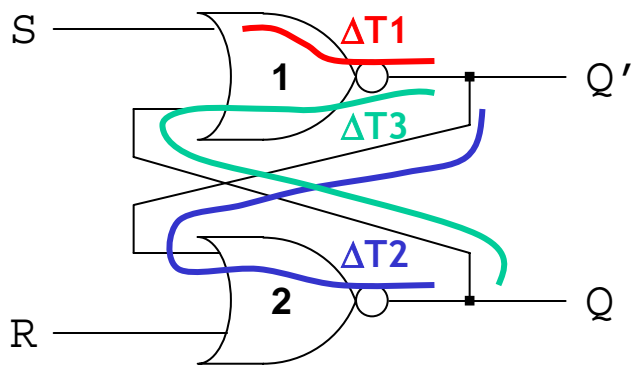- Il bistabile asincrono più semplice è il **bistabile SR** (*Set-Reset*)
 - Viene utilizzato come blocco base per realizzare bistabili più complessi.





Bistabile asincrono *SR* - Analisi di funzionamento (1)

□ Analisi di funzionamento:

- Tempo $t = t_0 = 0$
 - Condizione iniziale: $S=0$, $R=0$ e $Q=0$, $Q' = 1$
- Tempo $t = t_1$: evento $S=1$
 - La porta 1 ha in ingresso $1, 0$ e in uscita, al tempo t_2 , $Q' = 0$
- Tempo $t = t_2$
 - La porta 2 ha in ingresso $0, 0$ e in uscita, al tempo t_3 , $Q=1$
- Tempo $t = t_3$
 - La porta 1 ha in ingresso $1, 1$ e mantiene l'uscita a $Q' = 0$ mentre la porta 2 ha in ingresso $0, 0$ e mantiene l'uscita a $Q=1$
- Tempo $t = t_4$: evento $S=0$
 - La porta 1 ha in ingresso $0, 1$ e quindi mantiene l'uscita $Q' = 0$ mentre la porta 2 ha in ingresso $0, 0$ e quindi mantiene l'uscita a $Q=1$.
 - Il circuito è stabile nello stato $Q=1$, $Q' = 0$



Bistabile asincrono SR - Analisi di funzionamento (2)

□ Analisi di funzionamento (cont.):

- Tempo $t = t_5$: Evento $R=1$
 - La porta 2 ha in ingresso $1, 0$ e in uscita, al tempo t_6 , $Q=0$.
- Tempo $t=t_6$
 - La porta 1 ha in ingresso $0, 0$ e in uscita, al tempo t_7 , $Q' =1$.
- Tempo $t=t_7$
 - La porta 2 ha in ingresso $1, 1$ e mantiene l'uscita a $Q=0$ mentre la porta 1 ha in ingresso $0, 0$ e quindi mantiene l'uscita a $Q' =1$.
- Tempo $t = t_8$: evento $R=0$
 - La porta 2 ha in ingresso $0, 1$ e quindi mantiene l'uscita a $Q=0$ e la porta 1 ha in ingresso $0, 0$ e quindi mantiene l'uscita a $Q' =1$
 - Il circuito è stabile nello stato $Q=0, Q' =1$



Bistabili asincroni: SR

- I **segnali** S e R prendono il nome di **Set** e **Reset**:
 - Un 1 su Set porta Q ad 1 mentre un 1 su Reset porta Q a 0.

 - Riassumendo:
 - Un valore 1 sull'ingresso S quando R ha valore 0 porta le uscite allo stato stabile $Q=1$, $Q'=0$; riportando a 0 l'ingresso S lo stato delle uscite non cambia;
 - Un valore 1 sull'ingresso R con S a valore 0 porta le uscite allo stato stabile $Q=0$, $Q'=1$; riportando a 0 l'ingresso R lo stato delle uscite non cambia.
 - Un valore 0 sugli ingressi S e R non modifica lo stato;
 - La **configurazione $S=1$ e $R=1$** è una configurazione **non ammissibile**.

 - Osservazione: nelle configurazioni valide le uscite Q e Q' sono complementari per costruzione.
-



Bistabili asincroni SR: ingressi non ammissibili

- Applicando contemporaneamente su **S** e **R** un **valore 1** il circuito si porta in uno **stato instabile** con $Q=0$, $Q'=0$; tale configurazione non è ammissibile. Infatti
 - nel passaggio degli ingressi da 11 a 00, non è possibile identificare chi tra S o R cambia per primo;
 - il bistabile asincrono ritorna quindi **in modo imprevedibile** allo stato $Q=0$ e $Q'=1$ oppure allo stato $Q=1$ e $Q'=0$
 - Questa condizione è chiamata **corsa critica** (*race condition*) o *transizione non-deterministica*



Descrizione del comportamento dei bistabili

- **Tabella delle transizioni** (o mappa di Karnaugh):
 - Per i bistabili sincroni spesso vengono riportate le sole configurazioni del clock attivo
 - **ingressi**: ingressi primari i^t , stato presente Q^t
 - **uscita**: stato prossimo Q^{t+1}

- **Tabella delle eccitazioni**
 - Per i bistabili sincroni spesso vengono riportate le sole configurazioni del clock attivo
 - **ingressi**: stato presente Q^t , stato prossimo Q^{t+1}
 - **uscita**: configurazione degli ingressi primari che realizza la transizione

- **Equazione di funzionamento** (espressione logica)
 - ricavata dalla tabella delle transizioni
 - se sono presenti anche le configurazioni per clock non attivo, in generale viene sintetizzata in modo separato per clock attivo e clock non attivo



Bistabili asincroni SR: descrizioni del comportamento

- Rappresentazioni del comportamento di un bistabile SR

Tabella delle transizioni

SR		SR				Q*
		00	01	11	10	
Q	0	0	0	-	1	Q
	1	1	0	-	1	
		1	0	1	-	1
		1	1	-	-	-

Tabella delle eccitazioni

Q	Q*	S	R
0	0	0	-
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	0

Espressione logica


$$Q^* = S + R'Q$$

Con vincolo $S=R \neq 1$

Q*: stato prossimo

Q : stato presente

Diagramma Temporale

 




Sincronismo

- Un bistabile asincrono modifica il proprio stato solo in relazione ad eventi sugli ingressi
- Il progetto di circuiti digitali può richiedere che la **modifica dello stato avvenga in modo controllato**
 - Ad esempio, solamente in istanti di tempo ben precisi cosicché eventi transitori non costituiscano eventi significativi
- Questa esigenza impone l'aggiunta di un **ingresso di controllo** al bistabile
- Il segnale applicato all'ingresso di controllo può essere:
 - Aperiodico
 - **Periodico** (denominato **Clock**)
 - nella maggior parte dei casi



Segnale di clock

- Il *clock* è un segnale indipendente caratterizzato da un *periodo di clock* (o *ciclo di clock*) T_{CK} .
 - Frequenza del clock: $f_{CK} = 1/T_{CK}$;
- Nel periodo T_{CK} il segnale assume il valore logico 1 per un tempo T_H e il valore logico 0 per un tempo T_L .
 - Il rapporto T_H / T_{CK} è detto *duty-cycle*
- Il passaggio dal valore 0 al valore 1 è detto *fronte di salita*
- Il passaggio dal valore 1 al valore 0 è detto *fronte di discesa*

 




Tempi di *Hold* e *Set-Up*

- Per essere riconosciuto correttamente, un ingresso primario di un bistabile deve rimanere stabile all'interno di una *finestra* di tempo nell'intorno di un fronte del clock
- **Tempo di Set-Up** (T_{su})
 - Intervallo minimo che precede l'evento di clock durante il quale l'ingresso deve essere mantenuto stabile;
- **Tempo di Hold** (T_H)
 - Intervallo minimo che segue l'evento di clock durante il quale l'ingresso deve essere mantenuto stabile
- Ad esempio

 T_H : tempo di *Hold*
 T_{su} : tempo di *Set-Up*
 T_{pro} : tempo di *propagazione*





Bistabili sincroni: *Relazione ingresso-stato*

I fattori che differenziano i bistabili sincroni riguardano due aspetti:

- La relazione **ingresso-stato** (quando gli ingressi sono efficaci)
 - La relazione **stato-uscita** (quando vengono modificate le uscite)
-
- La relazione *ingresso-stato* (*tipo di temporizzazione*) definisce quando gli ingressi modificano lo stato (interno) del bistabile
 - basato sul **livello** del segnale di controllo
 - Durante tutto l'intervallo di tempo in cui il segnale di controllo è attivo, qualsiasi variazione sui segnali di ingresso influenza il valore dello stato interno del bistabile.
 - bistabili con **commutazione a livello**.
 - basato sul **fronte** del segnale di controllo
 - Il valore dello stato interno del bistabile viene aggiornato solamente in corrispondenza di un fronte del segnale di controllo.
 - bistabili con **commutazione sul fronte** (di salita oppure di discesa).
-



Bistabili sincroni: *Relazione stato-uscita*

- La relazione *stato-uscita* definisce quando lo stato aggiorna le uscite
 - basato sul **livello** del segnale di controllo
 - Durante tutto l'intervallo di tempo in cui il segnale di controllo è attivo un cambiamento dei segnali di ingresso modifica oltre allo stato interno anche le uscite.
 - Bistabili con questa relazione stato-uscita sono denominati **LATCH**
 - Il segnale di controllo è solitamente chiamato *enable*.
 - Le uscite cambiano quando cambiano gli ingressi
 - basato sul **fronte** del segnale di controllo
 - Le uscite vengono aggiornate su di un fronte del segnale di sincronismo.
 - Bistabili con questa relazione stato-uscita sono denominati **FLIP-FLOP**
 - Le uscite cambiano in corrispondenza di un evento del clock



Bistabili sincroni

- Tabella riassuntiva

		Relazione <i>Stato-Uscita</i>	
		Livello	Fronte
Relazione <i>Ingresso-Stato</i>	Fronte		Flip-Flop edge-triggered
	Livello	Latch con Enable	Flip-Flop Master-Slave



Latch: SR

- Il *latch SR* è ottenuto aggiungendo al bistabile asincrono SR un circuito di controllo.
 - Sul livello alto di C una variazione sugli ingressi modifica lo stato interno e lo stato interno modifica le uscite Q e Q'.
 - C=1 modalità *trasparente*;
 - C=0 modalità *opaca*;

 


Tabella delle transizioni

C	S	R	Q*	
0	-	-	Q	
1	0	0	Q	hold
1	0	1	0	reset
1	1	0	1	set
1	1	1	-	not allowed

Tabella delle eccitazioni

Q	Q*	C	S	R
0	0	0	-	-
1	1	0	-	-
0	0	1	0	-
0	1	1	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	-	0

Espressione logica

$$Q^* = C' Q + C (S + R' Q)$$



Latch: D

Il *latch D* è ottenuto a partire da un *latch SR* imponendo che $S=R'$

D: Delay o Data

- C=1 modalità *trasparente*;
 - Q segue l'ingresso.
- C=0 modalità *opaca*;
 - Q mantiene l'ultimo ingresso letto.

 


Tabella delle transizioni

C	D	Q*
0	-	Q
1	0	0
1	1	1

Tabella delle eccitazioni

Q	Q*	C	D
0	0	0	-
1	1	0	-
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

Espressione logica

$$Q^* = C'Q + CD$$



Latch: JK

- Il *latch JK* è simile ad un SR, ma con la configurazione $J=K=1$ (con $C=1$) il valore dello stato viene invertito
 - Per $J=K=1$ si ottiene $Q^*=Q'$

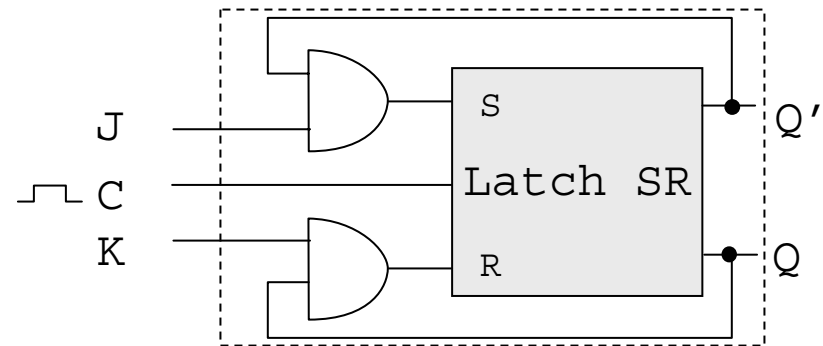


Tabella delle transizioni

C	J	K	Q^*	
0	-	-	Q	
1	0	0	Q	hold
1	0	1	0	reset
1	1	0	1	set
1	1	1	Q'	toggle

Tabella delle eccitazioni

Q	Q^*	C	J	K
0	0	0	-	-
1	1	0	-	-
0	0	1	0	-
0	1	1	1	-
1	0	1	-	1
1	1	1	-	0


Espressione logica

$$Q^* = C' Q + C (K' Q + J Q')$$



Flip-Flop

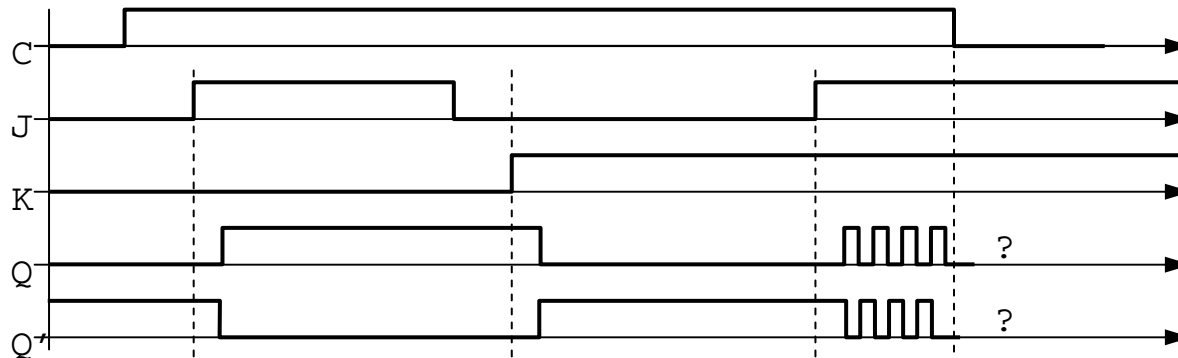- I latch, spesso, non consentono di garantire un comportamento affidabile nella realizzazione di una data funzionalità.
- **Esempio 1: analisi del comportamento del latch JK**




- Per $J=K=1$ il bistabile ha un comportamento instabile
 - Le uscite Q e Q' hanno un comportamento oscillatorio ed il valore risultante quando J, K o C cambiano non è noto a priori (corsa critica)
- Per un funzionamento corretto con gli ingressi $J=K=1$:
 - Un solo cambiamento di stato per ciclo di clock per evitare l'effetto di propagazione indesiderato tra uscite ed ingresso.



Flip-Flop

□ Esempio 2: *shift-register*

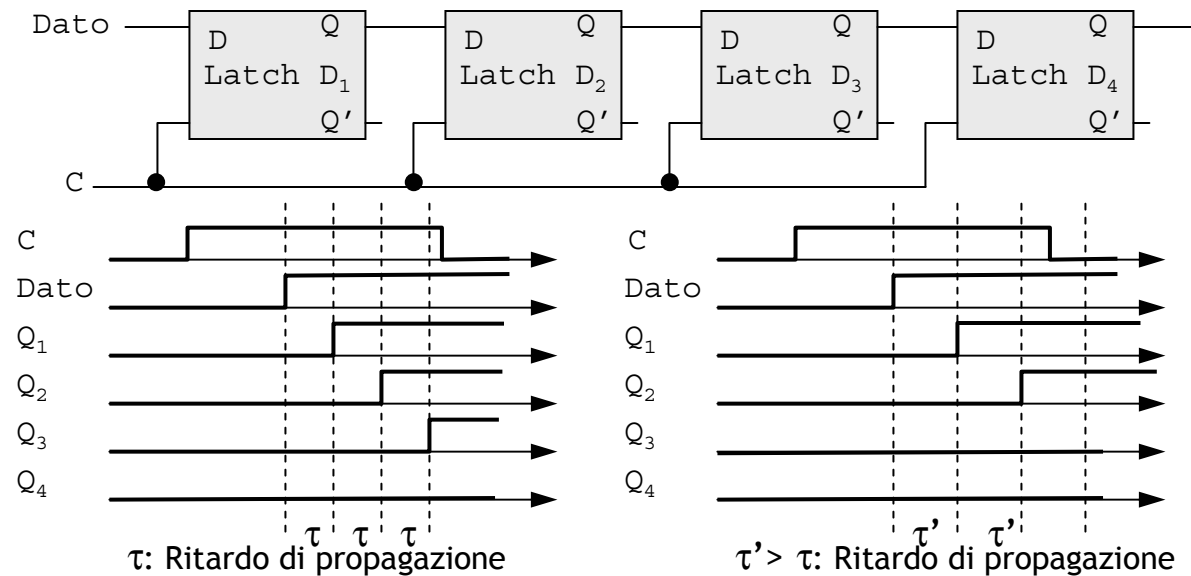

□ Due problemi:

- Non produce una singola traslazione di un bit (non rispetta le specifiche)
- Il risultato dipende:
 - sia dal ritardo di propagazione dei latch;
 - sia dalla durata del valore alto su C.



Flip-Flop

- Per evitare l'effetto di propagazione indesiderata, i bistabili sincroni vengono modificati in modo che lo stato possa **modificare le uscite** solo in corrispondenza di un **evento (fronte) del segnale di controllo**

- **Flip-Flop:**
 - Relazione **stato-uscita** (aggiornamento della uscita):
 - sul fronte


 - Relazione **ingresso-stato** (aggiornamento dello stato):
 - a livello (**Flip-Flop master-slave**)
 - a fronte (**Flip-Flop edge-triggered**)



Flip-Flop: SR Master-Slave

- I **flip-flop master-slave** vengono realizzati utilizzando due latch in cascata che hanno il segnale di sincronismo in contrapposizione di fase
 - Il primo latch sincrono è chiamato latch principale (**master**).
 - Il secondo latch sincrono è chiamato latch ausiliario (**slave**).
 - I due latch lavorano in contrapposizione di fase
 - Il percorso di propagazione ingresso uscita non è continuo

 Flip-flop master-slave SR (fronte di discesa)





Flip-Flop: D Master-Slave

Flip-flop master-slave D (fronte di discesa)

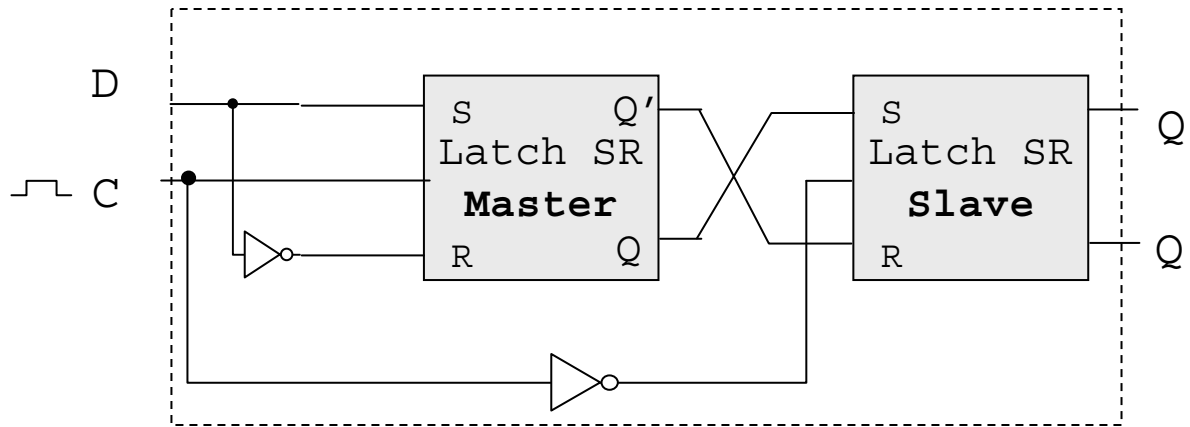


Tabella delle transizioni

D	Q*
0	0
1	1

C=1

Tabella delle eccitazioni

Q	Q*	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Espressione logica

$$Q^* = D$$



Flip-Flop: JK Master-Slave

Flip-flop master-slave JK (fronte di discesa)

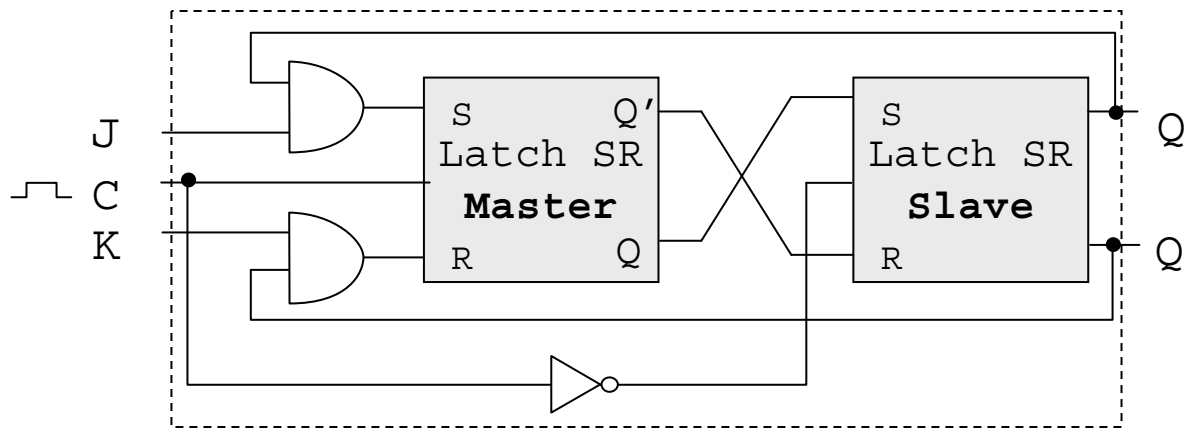


Tabella delle transizioni

J	K	Q*	
0	0	Q	hold
0	1	0	reset
1	0	1	set
1	1	Q'	toggle

C=1

Tabella delle eccitazioni

Q	Q*	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

Espressione logica

$$Q^* = JQ' + K'Q$$



Flip-Flop: T(oggle) Master-Slave

Flip-flop master-slave T (fronte di discesa)

 


Tabella delle transizioni

T	Q*
0	Q
1	Q'

Tabella delle eccitazioni

Q	Q*	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Espressione logica

$$Q^* = TQ' + T'Q$$



Flip-Flop: Master-Slave

- **Funzionamento:**
 - Segnale di sincronismo sul livello alto.
 - Il latch *master* è trasparente e modifica il valore dello stato interno al Flip-Flop in relazione ai valori assunti dai segnali di ingresso.
 - Il latch *slave* è opaco e non consente che le uscite vengano modificate.
 - Segnale di sincronismo passa al livello basso (fronte di discesa)
 - Il latch *master* passa da trasparente a opaco mantenendo stabile il valore dello stato interno.
 - Il latch *slave* passa da opaco a trasparente e lo stato interno aggiorna le uscite.
- **Il comportamento complessivo vede dunque due fasi:**
 - Durante il livello attivo alto del segnale di sincronizzazione il valore degli ingressi (ad esempio, S e R) determinano il valore dello stato interno del latch *master*.
 - Sul fronte di discesa del segnale di clock viene aggiornato il valore delle uscite del bistabile che rimane fisso fino al successivo fronte di discesa.




Flip-Flop: Edge-Triggered


- I flip-flop Edge-Triggered vengono realizzati producendo, o fisicamente o funzionalmente, la derivata del segnale di clock
 - Genera un impulso (fisico o funzionale) in corrispondenza di un fronte

aggiorna stato (0)
aggiorna uscite (1)

Flip-Flop D Edge-Triggered

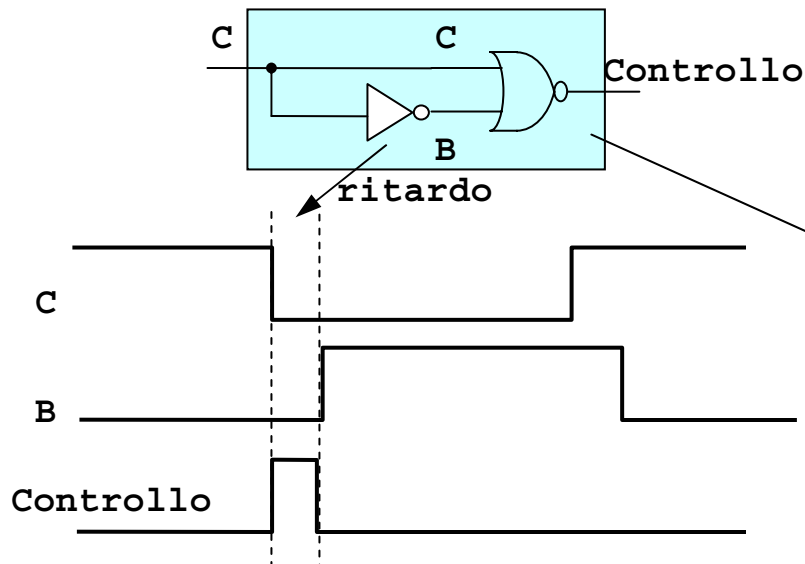

Comportamento funzionalmente equivalente

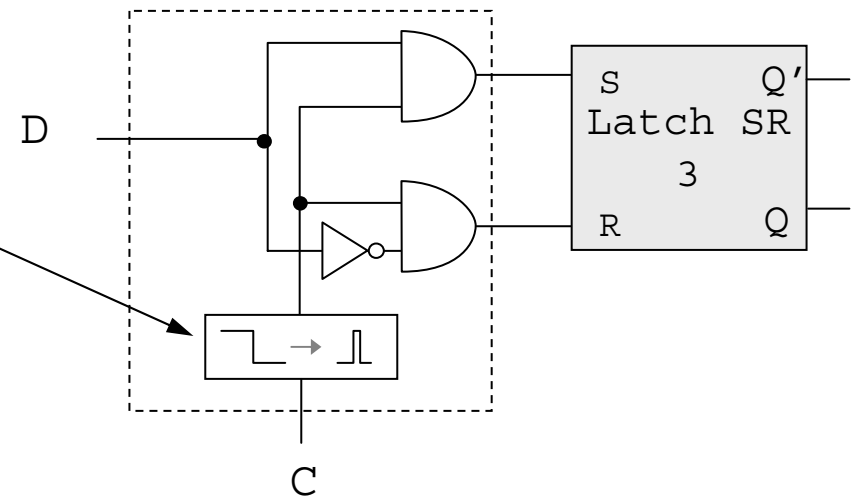





Flip-Flop: Edge-Triggered

- Flip-Flop D Edge-Triggered costituito da 3 latch con comportamento globale equivalente a quello prima visto

Flip-Flop D Edge-Triggered

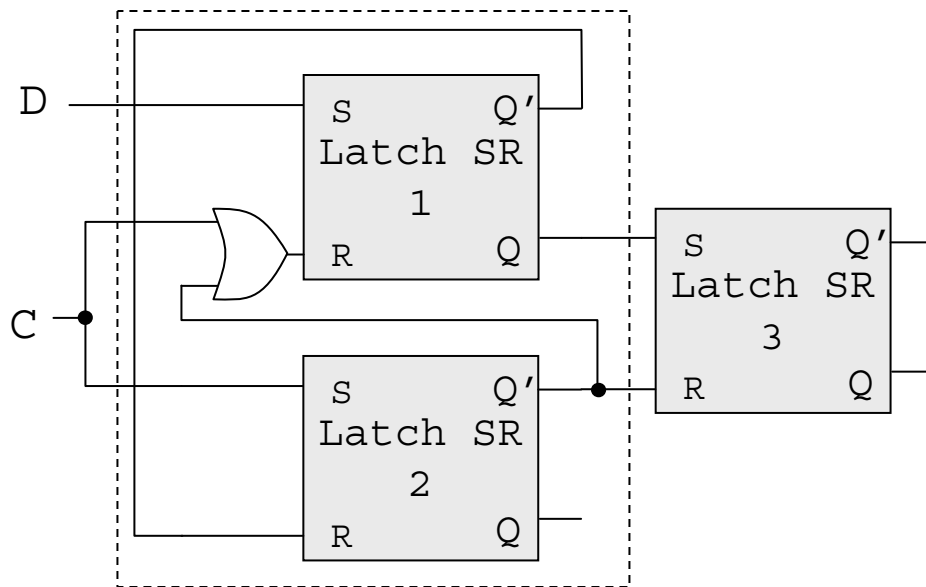

Comportamento funzionalmente equivalente

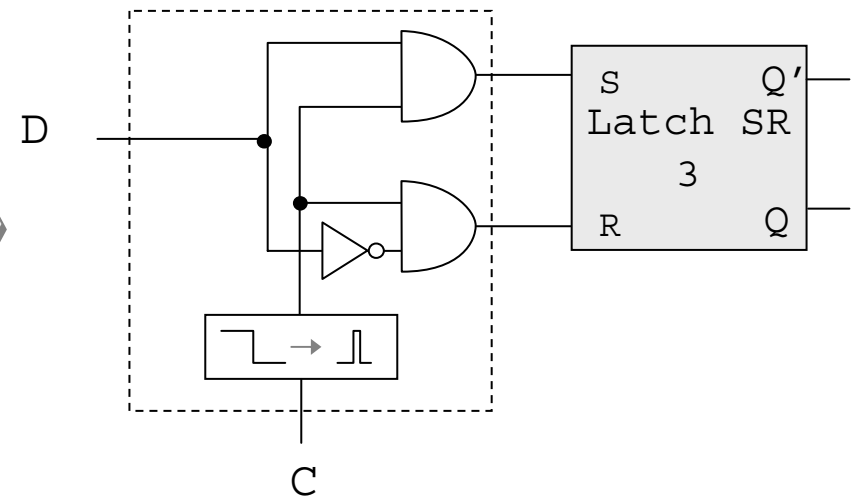




Flip-Flop: Edge-Triggered

□ Funzionamento:

- Per $C=1$ gli ingressi di Latch SR 3 sono $S=0$ e $R=0$
- Durante $C=1 \rightarrow 0$, il valore su D attiva il latch SR 1 e, successivamente, il latch SR 2 viene attivato.
 - Se $D=1$, il segnale Q del latch SR 1 viene portato a 1; se $D=0$ il segnale Q del latch SR 1 resta a 0

□ Nota:

 
- per $C=1$ il Latch SR 1 può trovarsi nella condizione instabile 11 (a cui consegue $Q=Q'=0$); tale situazione viene risolta nel passaggio di C da 1 a 0 producendo uno stato stabile e deterministico che dipende solo dal valore assunto da D durante la transizione.
- I tempi di *Hold* e *Set-Up* devono essere rispettati.





Latch & Flip-Flop: Pre-set e Clear

 - Spesso, nei Flip Flop e nei Latch sono presenti degli **ingressi diretti** che sono utilizzati per scavalcare gli ingressi dati
 - Gli **ingressi diretti sono asincroni**
 - Sono utili per:
 - Stabilire lo stato iniziale del Flip-Flop o del Latch;
 - Mantenere il Flip-Flop o il Latch in uno stato particolare indipendentemente dai dati presenti ai terminali di ingresso.



Esempio di simbolo standard con ingressi diretti di Pre-Set e Clear. (FF D su fronte di discesa)



Latch e flip flop

□ Tabella riassuntiva conclusiva:

- Nota: i bistabili *Latch* e *M/S* considerati sono attivi a livello alto. Analoghe considerazioni possono essere effettuate per elementi attivi a livello basso.

Tipo	Quando campiona gli ingressi	Quando le uscite sono valide
latch senza clock	Sempre	Ritardo di propagazione dal cambiamento degli ingressi
Latch sensibile a livello	Clock alto (T_{SU} e T_H attorno al fronte di salita)	Ritardo di propagazione dal cambiamento degli ingressi
Flip-Flop master/slave	Clock alto (T_{SU} e T_H attorno al fronte di salita)	Ritardo di propagazione dal fronte di discesa del clock
Flip-Flop attivo sul fronte di salita	Transizione 0→1 del Clock (T_{SU} e T_H attorno al fronte di salita)	Ritardo di propagazione dal fronte di salita del clock
Flip-Flop attivo sul fronte di discesa	Transizione 1→0 del Clock (T_{SU} e T_H attorno al fronte di discesa)	Ritardo di propagazione dal fronte di discesa del clock



Tabelle delle Transizioni e delle Eccitazioni

□ Tabelle delle Transizioni:

S	R	Q*
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	-

J	K	Q*
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'

D	Q*
0	0
1	1

T	Q*
0	Q
1	Q'

□ Tabelle delle Eccitazioni:

Q	Q*	S	R
0	0	0	-
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	0

Q	Q*	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

Q	Q*	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Q	Q*	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Registri



Introduzione

- Circuiti sequenziali speciali
 - Esiste una classe di circuiti sequenziali la cui progettazione potrebbe seguire il processo “classico” di sintesi ma che è più conveniente analizzare in altro modo.

 - A questa classe appartengono:
 - **Registri**
 - Memorizzano una definita quantità di informazione
 - Possono operare sul contenuto una o più semplici trasformazioni.
 - » Shift destro/sinistro
 - » Caricamento parallelo/seriale
 - **Contatori**
 - Attraversano ripetutamente un numero definito di stati
 - » Contatori sincroni
 - » Contatori asincroni




Registri

- Un **registro** è un elemento di memoria in grado di conservare un insieme di bit, denominato *parola*, su cui può eventualmente operare una o più semplici trasformazioni.
 - Benché si possa utilizzare un qualunque tipo di bistabile, per realizzare i registri si preferisce utilizzare **FF D** (*master-slave* o *edge-triggered*).
- I registri si distinguono sulla base dei seguenti aspetti:
 - **Modalità di caricamento dati**
 - Parallelo
 - Seriale
 - **Modalità di lettura dati**
 - Parallelo
 - Seriale
 - **Operazioni di scorrimento sui dati:**
 - a destra e/o a sinistra (aritmetico o non aritmetico) e circolare.



Registri

 
- Registro *parallelo-parallelo*
 - Esempio di registro a 4 bit.





Registri

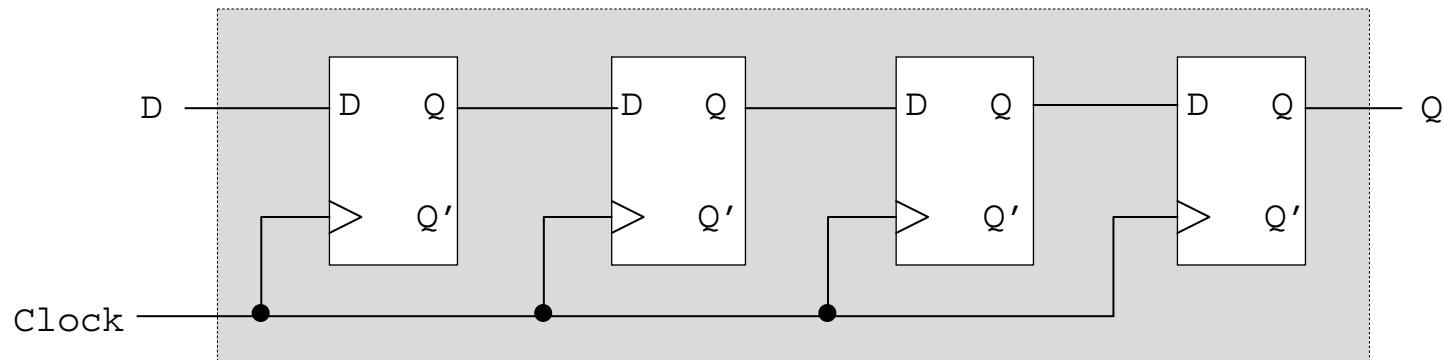
- Registro *serie-serie* (*Shift Register - Registro a Scorrimento*)
 - Esempio di registro a 4 bit





Registri

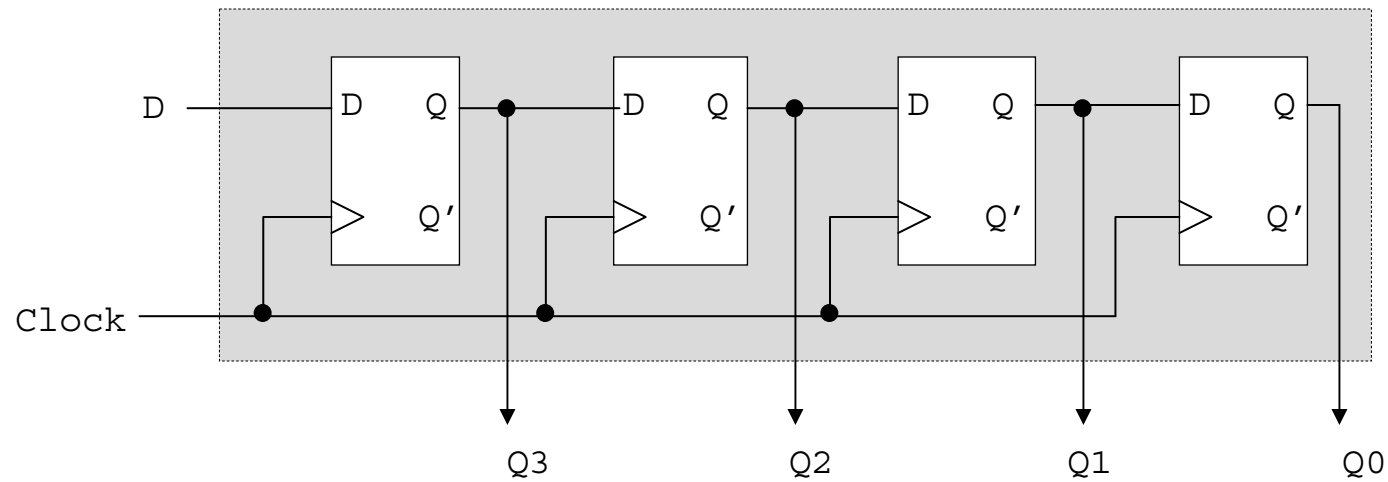- Registro *serie-parallelo*
 - Esempio di registro a 4 bit






Registri

□ Registro *parallelo-serie*

 - Esempio a 4 bit con shift-aritmetico (Shift Destro)
 - In fase di traslazione, ricopia il bit più significativo nella posizione più significativa (estensione del segno)





Registri

□ Registro *circolare* a 4 bit

- Esempio a 4 bit con rotazione a destra

- In fase di traslazione, trasferisce il bit meno significativo al posto di quello più significativo, spostando i rimanenti di una posizione a destra.

