



Sintesi Combinatoria

Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Introduzione

Motivazioni e Introduzione

Modello per reti combinatorie a più livelli



Trasformazioni e Algoritmi

versione del 22/10/03



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Introduzione

- Obiettivo della sintesi logica: **ottimizzazione delle cifre di merito area e prestazioni**
 - Reti combinatorie a due livelli: area e ritardo sono ridotti contemporaneamente.
 - Reti combinatorie a più livelli: area e ritardo non procedono nella stessa direzione
- Le **reti a più livelli** portano in generale a **soluzioni più efficienti in termini di area/prestazioni** e consentono un utilizzo migliore delle librerie

 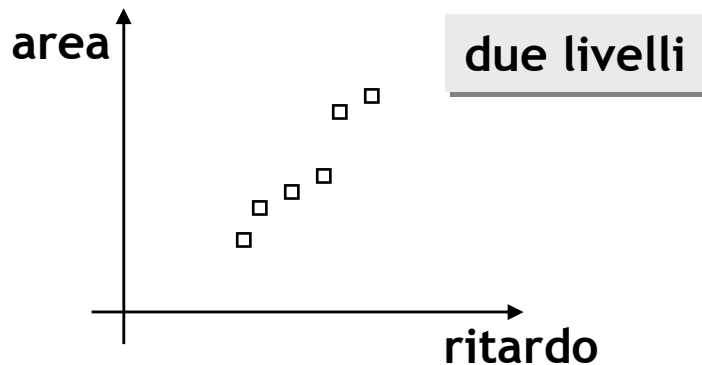




Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Introduzione

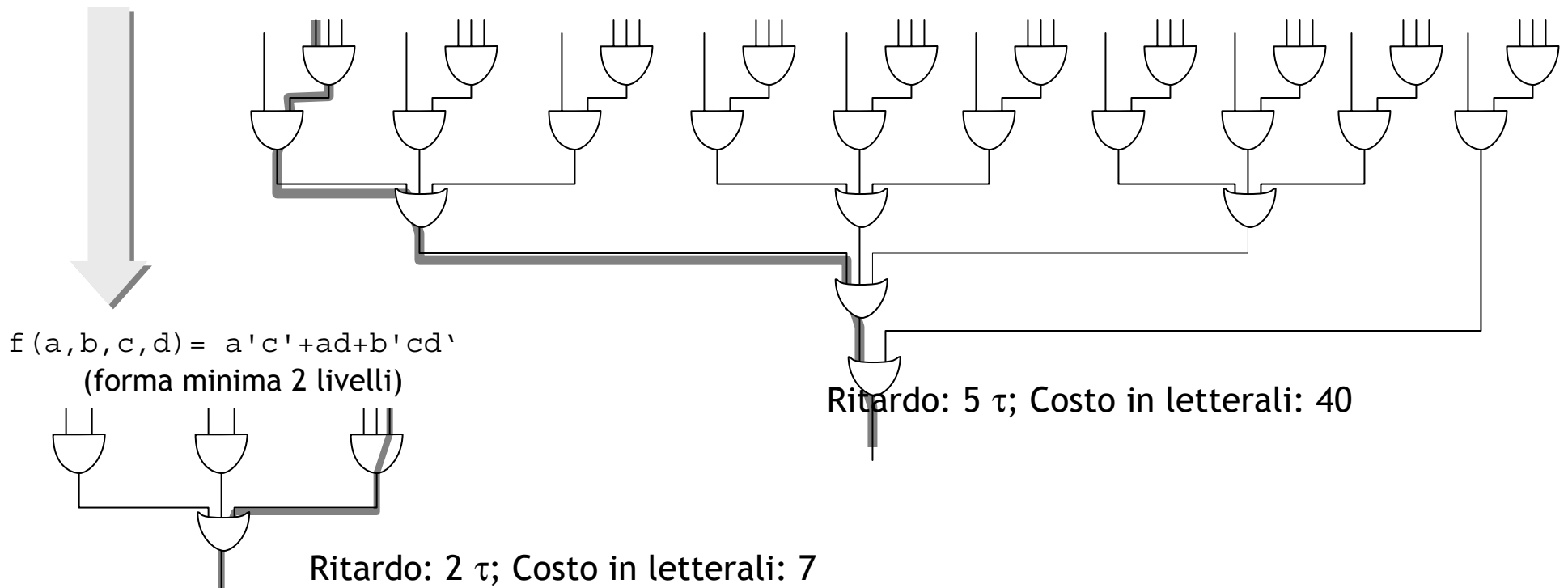- **Esempio** - (Reti combinatorie a due livelli: Area e tempo sono ridotti contemporaneamente)
 - **Ipotesi:** porte con un massimo di 3 ingressi (ritardo uniforme: τ)

$$f(a, b, c, d) = a'b'c'd' + a'b'c'd + a'b'cd' + a'bc'd' + a'bc'd + ab'c'd + ab'cd' + ab'cd + abc'd + abcd$$





Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Introduzione

□ Esempio - (Reti combinatorie a più livelli: trade-off area/prestazioni)


- Ipotesi: porte con un massimo di 3 ingressi (ritardo uniforme: τ)

$$f = l' + c' * g * h' + a * b' * k' + g * k' + a' * b' * c' * d' * e' + a * d' * e' * f' + e' * g' * i' + e' * j'; \quad \text{Ritardo: } 4 \tau; \text{ Costo: } 23$$

$$f = l' + c' * g * h' + k' (a * b' + g) + a' * b' * c' * d' * e' + a * d' * e' * f' + e' * g' * i' + e' * j'; \quad \text{Ritardo: } 5 \tau; \text{ Costo: } 22$$

$$f = l' + c' * g * h' + k' (a * b' + g) + e' * (a' * b' * c' * d' + a * d' * f' + g' * i' + j'); \quad \text{Ritardo: } 6 \tau; \text{ Costo: } 19$$
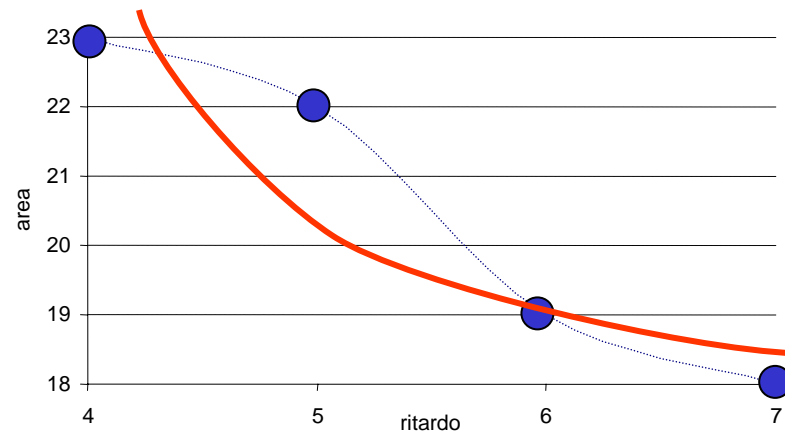
$$f = l' + c' * g * h' + k' * (a * b' + g) + e' * (d' * (a' * b' * c' + a * f') + g' * i' + j'); \quad \text{Ritardo: } 7 \tau; \text{ Costo: } 18$$





Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Introduzione*

- Nella realizzazione di **reti combinatorie multi-livello**, più che ricercare un ottimo (l'ottimo non è sempre definibile in maniera univoca), si cerca una **soluzione ragionevole in termini di area e prestazioni**.

 - Sarebbe più corretto parlare di **sintesi** invece che di ottimizzazione. La sintesi può prevedere:
 - Minimizzazione dell'area (con vincolo sul ritardo)
 - Minimizzazione del ritardo (con vincolo sull'area)

 - Le **operazioni e trasformazioni** definite per la sintesi multi-livello hanno come scopo base quello di manipolare l'espressione logica della rete combinatoria in modo da **individuare ed estrarre sotto-espressioni logiche comuni** nell'espressione di partenza
 - questo consente, in generale, di avere realizzazioni più efficienti in termini di porte utilizzate (rispetto all'ottimizzazione a due livelli) con tempi di propagazione peggiori
-



Sintesi di reti combinatorie a più livelli:

Introduzione

- Ottimizzazione a più livelli:
 - Vantaggi:
 - Più efficiente in termini di area e prestazioni.
 - Permette di utilizzare elementi di libreria.
 - Svantaggi:
 - Maggiore complessità della ottimizzazione.
- Metodi di ottimizzazione:
 - Esatti
 - Complessità computazionale estremamente elevata: inaccettabili.
 - **Euristici**
 - Definizione di euristica: *“procedimento non rigoroso (approssimativo, intuitivo) che permette di conseguire un risultato la cui qualità è paragonabile a quella ottenuta con metodi rigorosi”*



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Introduzione*

- Euristiche del problema di ottimizzazione - due passi:
 - a) Si produce una soluzione ottimale ignorando i vincoli di realizzazione
 - fan_in, fan_out, elementi di libreria...

La soluzione è ottenuta tramite sequenze di **trasformazioni** applicate in **modo iterativo**. Le trasformazioni sono basate anche sulle **proprietà algebriche** delle espressioni Booleane. La rete è definita **ottima** rispetto ad un insieme di trasformazioni, quando una nuova l'applicazione di queste **non può più migliorare la funzione di costo**.
 - b) Si raffina il risultato considerando i vincoli strutturali
 - *library mapping* (o *library binding*).
 - Risultato dell'ottimizzazione è di inferiore qualità rispetto ad una ottimizzazione che considera contemporaneamente i punti a) e b) ma risulta computazionalmente più semplice.
 - In questa sezione si analizza solo il punto relativo **all'identificazione della soluzione ottimale** (punto a).
-



Sintesi di reti combinatorie a più livelli:


Modello della rete (1)

- Un circuito combinatorio è rappresentato mediante un grafo orientato aciclico
 - DAG - Direct Acyclic Graph.
- **Grafo per reti combinatorie**
 - È un grafo orientato $G(V,E)$ aciclico
 - V : insieme dei nodi
 - E : insieme degli archi
- V è partizionato negli insiemi:
 - nodi di ingresso V_I (Primary Inputs - PI)
 - nodi di uscita V_O (Primary Outputs - PO)
 - nodi interni V_G : Sono moduli della rete combinatoria a cui è associata una funzione combinatoria scalare (una sola uscita)



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Modello della rete (2)*

 - E' un modello comportamentale/strutturale
 - **Strutturale**: connessioni.
 - **Comportamentale**: ad ogni nodo è associata una funzione.
 - Nel modello considerato, ogni **funzione è a due livelli** con una sola uscita.
- Il modello è bipolare e non gerarchico
 - **Bipolare**: Ogni arco può assumere valore 0 o 1.






Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni per reti logiche (1)

□ Metodi euristici

- Realizzano un miglioramento iterativo della rete logica mediante **trasformazioni** logiche che **conservano il comportamento di I/O**.

□ Rispetto al grafo che rappresenta la rete combinatoria, sono possibili **due tipi di trasformazioni**:

 - **Locali**: modificano localmente (la funzione di) un nodo non toccando la struttura della rete.
 - Esempio: la fattorizzazione di un nodo
- **Globali**: modificano anche la struttura della rete
 - Esempio: l'eliminazione di un nodo nella rete sostituendo la sua espressione logica in tutti i nodi che la utilizzano.





Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Trasformazioni per reti logiche (2)*

- Le trasformazioni logiche modificano sia l'area sia le prestazioni poiché agiscono:
 - Sulle funzioni locali;
 - sul numero dei letterali (**area**);
 - Sulle connessioni
 - variazione del n° di nodi (**area**) e del n° nodi del cammino critico (**prestazioni** - n° nodi attraversati, usato come stima per il ritardo di propagazione)
 - Sono usate cifre di merito per valutare le trasformazioni
 - Trasformazioni non convenienti sono rifiutate.
 - Le trasformazioni sono applicate in modo iterativo.
 - La rete è considerata ottimale quando, rispetto ad un insieme di operatori, nessuno di questi la migliora.
-



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Approcci alla ottimizzazione multi-livello*

- L'**approccio** tipicamente utilizzato è quello **algoritmico**
 - Ogni trasformazione è associata ad un algoritmo
 - L'algoritmo:
 - determina dove può essere applicata la trasformazione;
 - applica la trasformazione e la mantiene se porta benefici;
 - termina quando nessuna trasformazione di quel tipo è ulteriormente applicabile.
 - Il maggior vantaggio dell'approccio algoritmico è che trasformazioni di un dato tipo sono sistematicamente applicate alla rete.
 - Algoritmi legati a differenti trasformazioni sono applicati in sequenza.
 - Sfortunatamente **differenti sequenze** possono portare a **soluzioni diverse**.
 - Soluzione: uso di sequenze derivate da **sperimentazioni**.




Sintesi di reti combinatorie a più livelli:

Trasformazioni base

□ Le trasformazioni base per manipolare le espressioni logiche sono:


- **Decomposizione di una espressione**

 - aumenta la probabilità di poter sostituire i termini ottenuti con sotto-espressioni già esistenti (globale, aumenta il percorso di I/O)




- **Estrazione di una sotto-espressione da più espressioni**

- vedi sopra

 

- **Sostituzione**

 - sostituisce una sotto-espressione in un nodo (diminuisce il n° di letterali nel nodo di partenza) (globale, aumenta il percorso di I/O)



- **Semplificazione di una espressione (fattorizzazione)**

- diminuisce il n° di letterali in una espressione (locale)

- **Eliminazione**


- inversa della sostituzione, aumenta le prestazioni temporali (globale, diminuisce il percorso di I/O)





Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Trasformazioni e algoritmi: eliminazione*

 - **Eliminazione**: globale, riduce la lunghezza del percorso I/O




- La lunghezza è calcolata in numero di nodi attraversati.
- **Eliminazione** nella rete di tutti i **vertici con un solo ingresso** e di quelli relativi a funzioni costanti (Sweep)
- **Riduzione vincolata** (opzione Val-Intero) - **es**: eliminate 5
 - L'eliminazione di un vertice è accettata se incrementa l'area di una quantità inferiore a Val-Intero.
 - Ad esempio, l'incremento di area può venire calcolato come $n*1 - n - 1$, dove 1 è numero di letterali del nodo eliminato mentre n è il numero di nodi che lo assorbono
- **Riduzione non vincolata**
 - tutti i nodi vengono ridotti ad un solo nodo; si ottiene una rete a due livelli.




Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: eliminazione

□ Esempio di eliminate 2:

 

Costo: $3+4+3= 10$

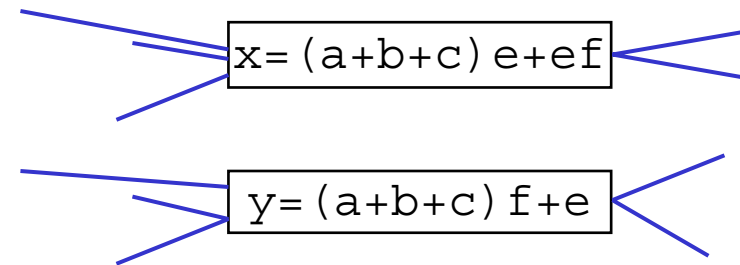

Costo: $6+5= 11$

incremento di costo: $2*3-2-3 = 1$ (accettato)

□ eliminate -1

	n						
	1	2	3	4	5	6	7
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2	-1	0	1	2	3	4	5
3	-1	1	3	5	7	9	11
4	-1	2	5	8	11	14	17
5	-1	3	7	11	15	19	23
6	-1	4	9	14	19	24	29
7	-1	5	11	17	23	29	35
8	-1	6	13	20	27	34	41
9	-1	7	15	23	31	39	47

Osservano i dati riportati in tabella, relativi al calcolo di $n*1-n-1$ al variare di n e 1 , si può constatare che l'effetto di eliminate -1 (con $l=1$) è quello di eliminare tutti i nodi composti da un solo letterale.



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Trasformazioni e algoritmi: semplificazione*

□ **Semplificazione:** trasformazioni locale

- Semplificazione a due livelli di ogni nodo.
 - Metodo esatto (Quine-McClusky) o euristico.
- **Fattorizzazione**
 - All'interno di un nodo, raccoglie a fattore comune alcuni termini.
 - Esempio: (ipotesi: porte a 3 ingressi)

$$f = l' + c' * g * h' + a * b' * k' + g * k' + a' * b' * c' * d' * e' + a * d' * e' * f' + e' * g' * i' + e' * j' ;$$

Ritardo: 4τ ; Costo: 23



$$f = l' + c' * g * h' + k' * (a * b' + g) + e' * (d' * (a' * b' * c' + a * f') + g' * i' + j') ;$$

Ritardo: 7τ ; Costo: 18



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Trasformazioni e algoritmi: semplificazione*

□ *Fattorizzazione*

- L'espressione logica fattorizzata può essere ottenuta utilizzando una euristica.
 - Politica della euristica: si **pesano i letterali dell'espressione di partenza** con ordinamento lessico-grafico a parità di peso
 - Elemento più a destra per primo
- L'**insieme dei termini prodotto viene ricorsivamente partizionato** (*blocco della partizione e blocco residuo*) utilizzando come termine di riferimento il letterale che compare con più frequenza.
 - I letterali a e a' sono considerati diversi.
 - Ottimizzazione: tutti i **letterali** che hanno la **stessa cardinalità della partizione** vengono **raccolti contemporaneamente**
- Ad ogni passo della ricorsione le partizioni sono in OR fra loro mentre i termini a fattor comune sono in AND.



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Fattorizzazione - esempi

□ Esempio: $f = a*c*d + a'*b*c' + a'*b*d' + b'*c*d$

Ritardo:
 3τ
costo: 12

	a	a'	b	b'	c	c'	d	d'
$a*c*d$	1	0	0	0	1	0	1	0
$a'*b*c'$	0	1	1	0	0	1	0	0
$a'*b*d'$	0	1	1	0	0	0	0	1
$b'*c*d$	0	0	0	1	1	0	1	0
	1	2	2	1	2	1	2	1

Blocco della partizione
indotta dal fattore
comune dc

	a	a'	b	b'
a	1	0	0	0
b'	0	0	0	1
	1	0	0	1

Blocco residuo della
partizione

	a	a'	b	b'	c	c'	d	d'
$a'*b*c'$	0	1	1	0	0	1	0	0
$a'*b*d'$	0	1	1	0	0	0	0	1
	0	2	2	0	0	1	0	1

+

Fattore comune $a'b$

	c	c'	d	d'
c'	0	1	0	0
d'	0	0	0	1
	1	0	0	1

b' + a

Ritardo:
 3τ
costo: 8

$$f = d*c*(a+b') + a'*b*(c'+d')$$

d' + c'



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Fattorizzazione - esempi

□ Esempio1: (forma 2 livelli non ottimizzata)

Ritardo:
4τ
costo: 12

$$f = a*b*c*d + a*!b*!c*d + !a*!b*c*d + !a*!b*!c*d$$

	a	!a	b	!b	c	!c	d	!d
a*b*c*d	1	0	1	0	1	0	1	0
a*!b*!c*d	1	0	0	1	0	1	1	0
!a*!b*c*d	0	1	0	1	1	0	1	0
!a*!b*!c*d	0	1	0	1	0	1	1	0
	2	2	1	3	2	2	4	0

Fattore comune d

	a	!a	b	!b	c	!c
a*b*c	1	0	1	0	1	0
a*!b*!c	1	0	0	1	0	1
!a*!b*c	0	1	0	1	1	0
!a*!b*!c	0	1	0	1	0	1
	2	2	1	3	2	2

Blocco della partizione indotta dal fattore comune

Blocco della partizione indotta dal fattore comune !c

	a	!a	c	!c
a*!c	1	0	0	1
!a*c	0	1	1	0
!a*!c	0	1	0	1
	1	2	1	2

+

Blocco residuo della partizione
a*b*c

	a	!a
a	1	0
!a	0	1
	1	1

a + !a

+

!a*c

Ritardo:
5τ
costo: 10

$$f = d * (a*b*c + !b * (!a*c + !c * (a + !a)))$$



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Fattorizzazione - esempi

□ Esempio2: $f = a*b*\bar{d} + \bar{a}*b*d + \bar{a}*\bar{b}*\bar{d} + \bar{a}*c*d + b*c*\bar{d}$

Ritardo:
 3τ
costo: 15

	a	\bar{a}	b	\bar{b}	c	\bar{c}	d	\bar{d}
$\bar{a}*b*d$	0	1	1	0	0	0	1	0
$\bar{a}*c*d$	0	1	0	0	1	0	1	0
$a*b*\bar{d}$	1	0	1	0	0	0	0	1
$\bar{a}*\bar{b}*\bar{d}$	0	1	0	1	0	0	0	1
$b*c*\bar{d}$	0	0	0	1	1	0	0	1
	1	3	2	2	2	0	2	3

Blocco della partizione indotta dal fattore comune \bar{a}

	a	\bar{a}	b	\bar{b}	c	\bar{c}
$a*b$	1	0	1	0	0	0
$\bar{a}*\bar{b}$	0	1	0	1	0	0
$b*c$	0	0	0	1	1	0
	1	1	1	2	1	0

Blocco della partizione indotta dal fattore comune b

	a	\bar{a}	c	\bar{c}
\bar{a}	0	1	0	0
c	0	0	1	0
	0	1	1	0

$\bar{a}+c$

$a*b$

Ritardo:
 5τ
costo: 10

Blocco residuo della partizione

	a	\bar{a}	b	\bar{b}	c	\bar{c}	d	\bar{d}
$\bar{a}*b*d$	0	1	1	0	0	0	1	0
$\bar{a}*c*d$	0	1	0	0	1	0	1	0
	0	2	1	0	1	0	2	0

Fattore comune $\bar{a}*d$

	b	\bar{b}	c	\bar{c}
b	1	0	0	0
c	0	0	1	0
	1	0	1	0


$b+c$

$$f = \bar{d} * (a*b + \bar{b} * (\bar{a}+c)) + \bar{a}*d * (b+c)$$




Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Trasformazioni e algoritmi: sostituzione*

 - **Sostituzione**: globale, aumenta la lunghezza del percorso I/O.



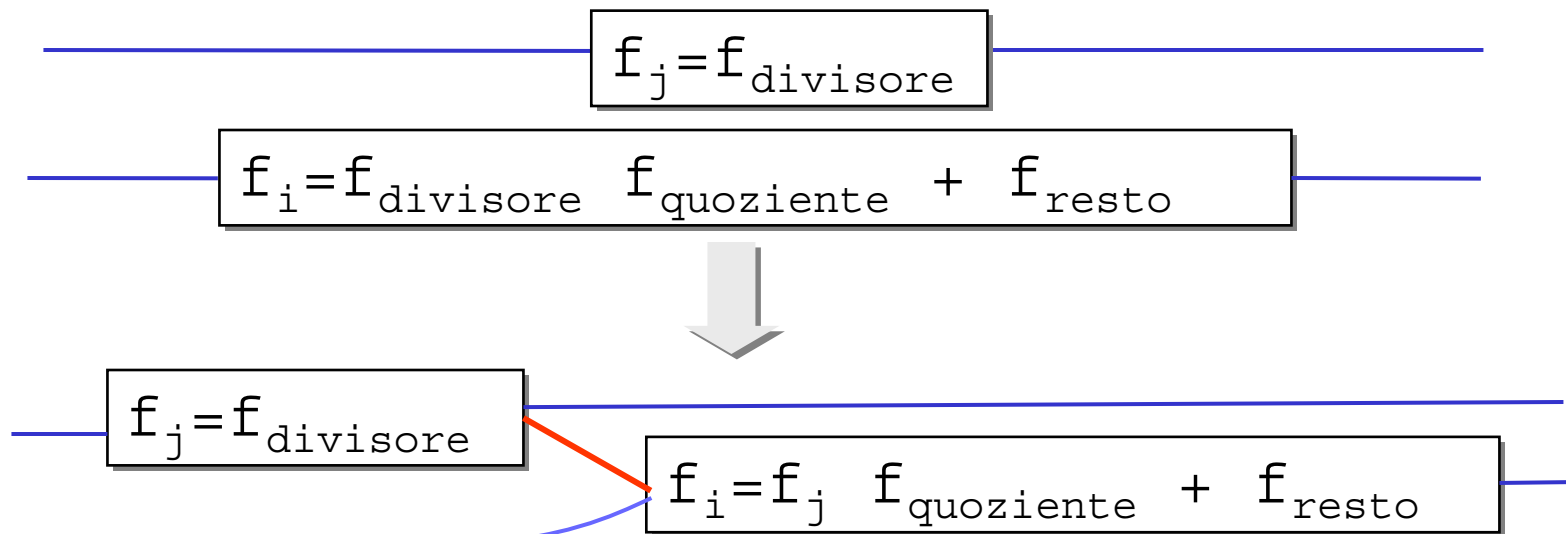
- Sostituzione di una sotto-espressione mediante una variabile (nodo) già presente nella rete. Ogni sostituzione è accettata se produce guadagno nel numero di letterali.
 - Fa uso della **divisione algebrica**; si cerca di ridurre f_i usando f_j






Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Trasformazioni e algoritmi: estrazione*

 □ **Estrazione:** globale, aumenta la lunghezza del percorso I/O



- Si estrae una espressione da gruppi di nodi. L'estrazione viene fatta fino a che è possibile.

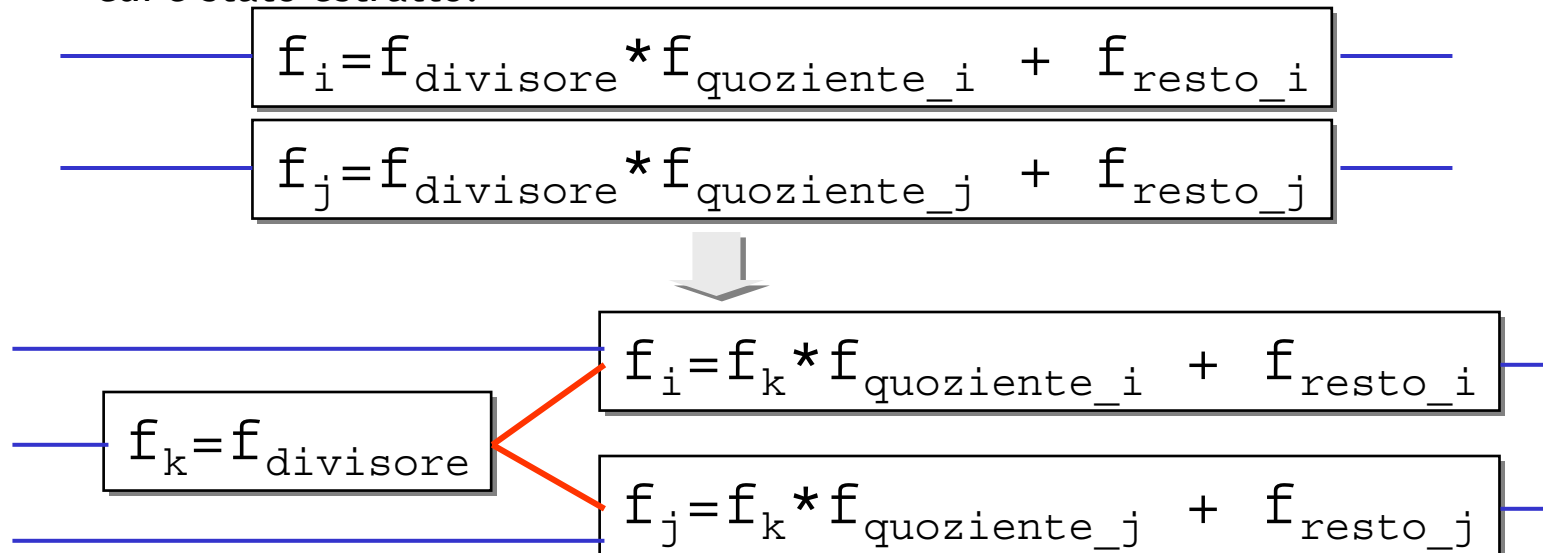- Identificazione un divisore comune a due o più espressioni.
- Il divisore costituisce un nuovo nodo della rete ed ha per successori i nodi da cui è stato estratto.





Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: decomposizione algebrica

- **Decomposizione algebrica:** globale, aumenta la lunghezza del percorso I/O 

- Riduce le dimensioni di una espressione per:
 - Rendere più semplice l'operazione di *library mapping*.
 - Aumentare la probabilità di successo della sostituzione
- La decomposizione può essere applicata ricorsivamente al divisore, quoziente e resto.

$$f_i = f_d (f_{dq} f_{qq} + f_{rq}) + (f_{dr} f_{qr} + f_{rr})$$

$$f_k = f_{dq}$$

$$f_l = f_{dr}$$

$$f_j = f_d$$

$$f_i = f_j (f_k f_{qq} + f_{rq}) + f_l f_{qr} + f_{rr}$$




Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Trasformazioni e algoritmi: divisori*

- **Decomposizione algebrica, estrazione e sostituzione:** come si trovano i divisori?
 - **Modello algebrico:** le espressioni Booleane vengono viste come **espressioni algebriche**, cioè come **polinomi di primo grado**, nelle **variabili naturali e complementate**, con **coefficienti unitari**
 - Lavorando con il modello algebrico valgono le **proprietà algebriche** mentre quelle dell'algebra booleana non sono valide
 - E' definita la **divisione algebrica**: $f_{divisore}$ è un divisore algebrico di $f_{dividendo}$ se
 - $f_{dividendo} = f_{divisore} \cdot f_{quoziente} + f_{resto}$ e
 - $f_{divisore} \cdot f_{divisore} \neq 0$ e
 - il supporto di $f_{divisore}$ e di $f_{quoziente}$ è disgiunto
 - Esistono algoritmi diversi per calcolare i divisori di una espressione algebrica
-



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Trasformazioni e algoritmi: decomposizione disgiuntiva*

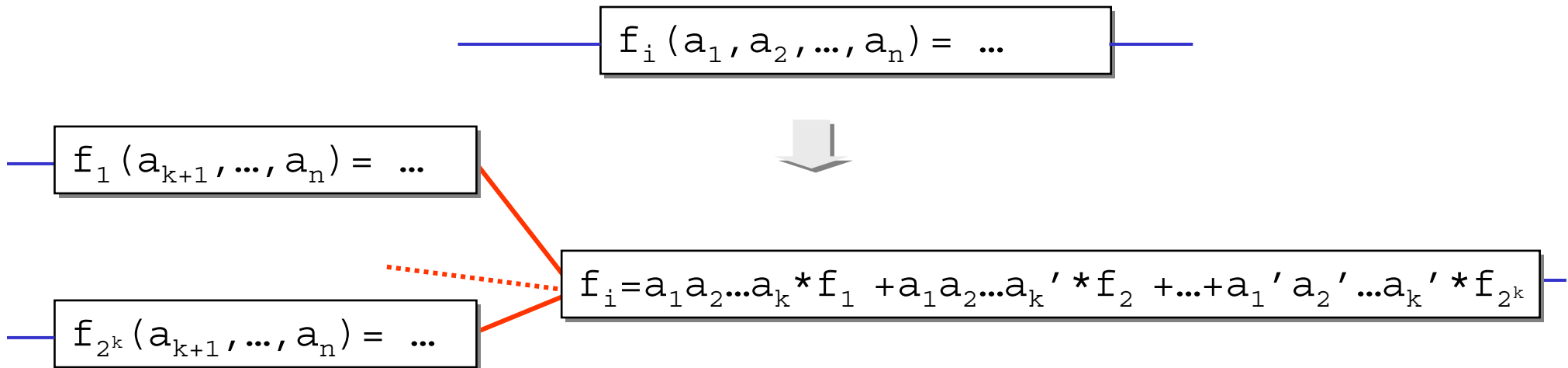- **Decomposizione disgiuntiva semplice:** globale, aumenta la lunghezza del percorso I/O
 - Riduce le dimensioni di una espressione (v. decomposizione algebrica)
 - La decomposizione disgiuntiva semplice può essere applicata ricorsivamente.





Sintesi di reti combinatorie a più livelli:

Trasformazioni e algoritmi: decomposizione disgiuntiva

□ **Decomposizione disgiuntiva** (cont.)

- Deriva dalla applicazione del teorema di *espansione di Shannon*:

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = a_1 * f_{a_1} + a_1' * f_{a_1'}$$

- Il risultato, in termini di costo, dipende fortemente dalla decomposizione che viene effettuata sulle variabili di supporto della funzione.
 - Con n variabili il numero di possibili scomposizioni è $2^n - 2$



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Decomposizione disgiuntiva - esempi

□ Esempio1:


- Esempio: scomposizione disgiuntiva di f rispetto a b

$$f = !a*b + a*!b + !c*!d + c*d \quad \text{Costo: 8}$$

$$f = b*f_b + !b*f_{!b}$$

$$f_b = f(a, 1, c, d) = !a*1 + a*0 + !c*!d + c*d = !a + !c*!d + c*d$$
 
$$f_{!b} = f(a, 0, c, d) = !a*0 + a*!0 + !c*!d + c*d = !a + !c*!d + c*d$$





Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi

□ Esempio1:

- Esempio: scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad ab

$$f = !a*b + a*!b + !c*!d + c*d \quad \text{Costo: 8}$$

$$f = a*(b*f_{ab} + !b*f_{a!b}) + !a*(b*f_{!ab} + !b*f_{!a!b}) = a*b*f_{ab} + a*!b*f_{a!b} + !a*b*f_{!ab} + a*!b*f_{!a!b}$$

$$f_{ab} = f(1,1,c,d) = !1*1 + 1*!1 + !c*!d + c*d = !c*!d + c*d$$

$$f_{a!b} = f(1,0,c,d) = !1*0 + 1*!0 + !c*!d + c*d = 1$$

$$f_{!ab} = f(0,1,c,d) = !0*1 + 0*!1 + !c*!d + c*d = 1$$

$$f_{!a!b} = f(0,0,c,d) = !0*0 + 0*!0 + !c*!d + c*d = !c*!d + c*d$$

$$\begin{array}{l}
 c, d \text{ --- } k = !c*!d + c*d \\
 a, b \text{ --- } f = a*b*k + !a*!b*k + !a*b + a*!b
 \end{array}$$

Semplificazione a due livelli
sul nodo f

$$\begin{array}{l}
 c, d \text{ --- } k = !c*!d + c*d \\
 a, b \text{ --- } f = k + !a*b + a*!b \quad \text{Costo: 9}
 \end{array}$$

a, b \ k	0	1
00	0	1
01	1	1
11	0	1
10	1	1



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi

□ Esempio2 (xor):

- scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad ab

$$f = !a*!b*!c*!d + a*!b*c*d + a*b*!c*d + a*b*c*!d + a*b*c*d + a*!b*c*d + a*!b*c*d + a*!b*c*d$$

Costo: 32

$$f_{ab} = !c*!d + c*d$$


$$f_{a!b} = !c*d + c*!d$$

$$f_{!ab} = !c*d + c*!d$$


$$f_{!a!b} = !c*!d + c*d$$

$$f_{ab} = f_{!a!b} = !c*!d + c*d$$

$$f_{a!b} = f_{!ab} = !c*d + c*!d$$

 

 Trasformazione booleana: $f_{ab} = !f_{a!b}$





Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi

□ Esempio3:

$$f = a * !b * c + !a * !b * d + !a * c * d + !c * !d$$

Costo: 11


scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad ab

$$f_{ab} = 1 * 0 * c + 0 * 0 * d + 0 * c * d + !c * !d = !c * !d$$

$$f_{a!b} = 1 * 1 * c + 0 * 1 * d + 0 * c * d + !c * !d = c + !c * !d \Rightarrow c + !d$$

$$f_{!ab} = 0 * 0 * c + 1 * 0 * d + 1 * c * d + !c * !d = c * d + !c * !d$$
 
$$f_{!a!b} = 0 * 1 * c + 1 * 1 * d + 1 * c * d + !c * !d = d + c * d + !c * !d \Rightarrow !c + d$$






Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi

□ Esempio3 (cont.): $f = a * !b * c + !a * !b * d + !a * c * d + !c * !d$ Costo: 11

scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad c

$$f_c = a * !b * 1 + !a * !b * d + !a * 1 * d + 0 * !d = a * !b + !a * !b * d + !a * d \Rightarrow a * !b + !a * d$$
 
$$f_{!c} = a * !b * 0 + !a * !b * d + !a * 0 * d + 1 * !d = !a * !b * d + !d \Rightarrow !a * !b + !d$$



scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad a

Costo: 14

$$f_a = 1 * !b * c + 0 * !b * d + 0 * c * d + !c * !d = !b * c + !c * !d$$

$$f_{!a} = 0 * !b * c + 1 * !b * d + 1 * c * d + !c * !d = !b * d + c * d + !c * !d$$

scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad b

Costo: 15

$$f_b = a * 0 * c + !a * 0 * d + !a * c * d + !c * !d = !a * c * d + !c * !d$$

$$f_{!b} = a * 1 * c + !a * 1 * d + !a * c * d + !c * !d = a * c + !a * d + !a * c * d + !c * !d \Rightarrow a * c + !a * d + !c * !d$$

scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad d

Costo: 13

$$f_d = a * !b * c + !a * !b * 1 + !a * c * 1 + !c * 0 = a * !b * c + !a * !b + !a * c \Rightarrow a * !b + !a * !b + !a * c$$

$$f_{!d} = a * !b * c + !a * !b * 0 + !a * c * 0 + !c * 1 = a * !b * c + !c \Rightarrow a * !b + !c$$



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Esercizi

□ Esercizi & Soluzioni di fattorizzazione:

$$f = abcd' + ab'c' + a'bc' + b'cd = c(abd' + b'd) + c'(ab' + a'b)$$

$$f = abcd' + abc'd + ab'c'd' + a'bc'd' + a'b'd + a'cd + b'cd = d'(abc + c'(ab' + a'b)) + d(abc' + c(b'+a') + a'b')$$

$$f = ac'd + a'bcd + a'c'd' + b'c'd = a'bcd + c'(d(b'+a) + a'd')$$

$$f = abc' + abd' + ab'cd + ac'd' + a'bcd + bc'd' = a(b'cd + c'd') + b(a'cd + d'(c'+a) + ac')$$

$$f = ab'cd + a'bcd + a'b'c' + a'b'd' + b'c'd' = a'bcd + b'(acd + d'(c'+a) + a'c')$$