



Sintesi Combinatoria

Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Introduzione

Motivazioni e Introduzione
Modello per reti combinatorie a più livelli
Trasformazioni e Algoritmi

versione del 22/10/03



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Introduzione*

- Obiettivo della sintesi logica: **ottimizzazione delle cifre di merito area e prestazioni**
 - Reti combinatorie a due livelli: area e ritardo sono ridotti contemporaneamente.
 - Reti combinatorie a più livelli: area e ritardo non procedono nella stessa direzione
- Le **reti a più livelli** portano in generale a **soluzioni più efficienti in termini di area/prestazioni** e consentono un utilizzo migliore delle librerie






Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Introduzione

□ **Esempio**-(Reti combinatorie a due livelli: Area e tempo sono ridotti contemporaneamente)

- Ipotesi: porte con un massimo di 3 ingressi (ritardo uniforme: τ)
 
$$f(a, b, c, d) = a'b'c'd' + a'b'c'd + a'b'cd' + a'bc'd' + a'bc'd + ab'c'd + ab'cd' + abc'd + abcd$$



- 3 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Introduzione

□ **Esempio**-(Reti combinatorie a più livelli: trade-off area/prestazioni)


- Ipotesi: porte con un massimo di 3 ingressi (ritardo uniforme: τ)

$$f = l' + c' * g * h' + a * b' * k' + g * k' + a' * b' * c' * d' * e' + a * d' * e' * f' + e' * g' * i' + e' * j'; \text{ Ritardo: } 4 \tau; \text{ Costo: } 23$$

$$f = l' + c' * g * h' + k' * (a * b' + g) + a' * b' * c' * d' * e' + a * d' * e' * f' + e' * g' * i' + e' * j'; \text{ Ritardo: } 5 \tau; \text{ Costo: } 22$$

$$f = l' + c' * g * h' + k' * (a * b' + g) + e' * (a' * b' * c' * d' + a * d' * e' * f' + g' * i' + j'); \text{ Ritardo: } 6 \tau; \text{ Costo: } 19$$
 
$$f = l' + c' * g * h' + k' * (a * b' + g) + e' * (d' * (a' * b' * c' + a * f') + g' * i' + j'); \text{ Ritardo: } 7 \tau; \text{ Costo: } 18$$



- 4 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Introduzione

- Nella realizzazione di **reti combinatorie multi-livello**, più che ricercare un ottimo (l'ottimo non è sempre definibile in maniera univoca), si cerca una **soluzione ragionevole in termini di area e prestazioni**.
 - Sarebbe più corretto parlare di **sintesi** invece che di ottimizzazione. La sintesi può prevedere:
 - Minimizzazione dell'area (con vincolo sul ritardo)
 - Minimizzazione del ritardo (con vincolo sull'area)
 - Le **operazioni e trasformazioni** definite per la sintesi multi-livello hanno come scopo base quello di manipolare l'espressione logica della rete combinatoria in modo da **individuare ed estrarre sotto-espressioni logiche comuni** nell'espressione di partenza
 - questo consente, in generale, di avere realizzazioni più efficienti in termini di porte utilizzate (rispetto all'ottimizzazione a due livelli) con tempi di propagazione peggiori
-

- 5 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Introduzione

- **Ottimizzazione a più livelli:**
 - Vantaggi:
 - Più efficiente in termini di area e prestazioni.
 - Permette di utilizzare elementi di libreria.
 - Svantaggi:
 - Maggiore complessità della ottimizzazione.
 - **Metodi di ottimizzazione:**
 - Esatti
 - Complessità computazionale estremamente elevata: inaccettabili.
 - **Euristici**
 - Definizione di euristica: *“procedimento non rigoroso (approssimativo, intuitivo) che permette di conseguire un risultato la cui qualità è paragonabile a quella ottenuta con metodi rigorosi”*
-

- 6 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Introduzione

- Euristiche del problema di ottimizzazione - due passi:
 - a) Si produce una soluzione ottimale ignorando i vincoli di realizzazione
 - fan_in, fan_out, elementi di libreria...La soluzione è ottenuta tramite sequenze di **trasformazioni** applicate in **modo iterativo**. Le trasformazioni sono basate anche sulle **proprietà algebriche** delle espressioni Booleane. La rete è definita **ottima** rispetto ad un insieme di trasformazioni, quando una nuova l'applicazione di queste **non può più migliorare la funzione di costo**.
 - b) Si raffina il risultato considerando i vincoli strutturali
 - *library mapping* (o *library binding*).
 - Risultato dell'ottimizzazione è di inferiore qualità rispetto ad una ottimizzazione che considera contemporaneamente i punti a) e b) ma risulta computazionalmente più semplice.
 - In questa sezione si analizza solo il punto relativo **all'identificazione della soluzione ottimale** (punto a).
-

- 7 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Modello della rete (1)


- Un circuito combinatorio è rappresentato mediante un grafo orientato aciclico
 - DAG - Direct Acyclic Graph.
 - **Grafo per reti combinatorie**
 - È un grafo orientato $G(V,E)$ aciclico
 - V: insieme dei nodi
 - E: insieme degli archi
 - **V è partizionato negli insiemi:**
 - nodi di ingresso V_I (Primary Inputs - PI)
 - nodi di uscita V_O (Primary Outputs - PO)
 - nodi interni V_G : Sono moduli della rete combinatoria a cui è associata una funzione combinatoria scalare (una sola uscita)
-

- 8 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Modello della rete (2)

 - E' un modello comportamentale/strutturale
 - **Strutturale**: connessioni.
 - **Comportamentale**: ad ogni nodo è associata una funzione.
 - Nel modello considerato, ogni **funzione è a due livelli** con una sola uscita.
- Il modello è bipolare e non gerarchico
 - **Bipolare**: Ogni arco può assumere valore 0 o 1.




- 9 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni per reti logiche (1)

- Metodi euristici
 - Realizzano un miglioramento iterativo della rete logica mediante **trasformazioni** logiche che **conservano il comportamento di I/O**.
- Rispetto al grafo che rappresenta la rete combinatoria, sono possibili **due tipi di trasformazioni**:
 - **Locali**: modificano localmente (la funzione di) un nodo non toccando la struttura della rete.
 - Esempio: la fattorizzazione di un nodo
 - **Globali**: modificano anche la struttura della rete
 - Esempio: l'eliminazione di un nodo nella rete sostituendo la sua espressione logica in tutti i nodi che la utilizzano.

 

- 10 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Trasformazioni per reti logiche (2)*

- Le trasformazioni logiche modificano sia l'area sia le prestazioni poiché agiscono:
 - Sulle funzioni locali;
 - sul numero dei letterali (*area*);
 - Sulle connessioni
 - variazione del n° di nodi (*area*) e del n° nodi del cammino critico (*prestazioni* - n° nodi attraversati, usato come stima per il ritardo di propagazione)
 - Sono usate cifre di merito per valutare le trasformazioni
 - Trasformazioni non convenienti sono rifiutate.
 - Le trasformazioni sono applicate in modo iterativo.
 - La rete è considerata ottimale quando, rispetto ad un insieme di operatori, nessuno di questi la migliora.
-

- 11 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: *Approcci alla ottimizzazione multi-livello*

- L'**approccio** tipicamente utilizzato è quello **algoritmico**
 - Ogni trasformazione è associata ad un algoritmo
 - L'algoritmo:
 - determina dove può essere applicata la trasformazione;
 - applica la trasformazione e la mantiene se porta benefici;
 - termina quando nessuna trasformazione di quel tipo è ulteriormente applicabile.
 - Il maggior vantaggio dell'approccio algoritmico è che trasformazioni di un dato tipo sono sistematicamente applicate alla rete.
 - Algoritmi legati a differenti trasformazioni sono applicati in sequenza.
 - Sfortunatamente **differenti sequenze** possono portare a **soluzioni diverse**.
 - Soluzione: uso di sequenze derivate da **sperimentazioni**.
-

- 12 -




Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni base

□ Le trasformazioni base per manipolare le espressioni logiche sono:


- **Decomposizione di una espressione**

 - aumenta la probabilità di poter sostituire i termini ottenuti con sotto-espressioni già esistenti (globale, aumenta il percorso di I/O)




- **Estrazione di una sotto-espressione da più espressioni**

- vedi sopra

 

- **Sostituzione**

 - sostituisce una sotto-espressione in un nodo (diminuisce il n° di letterali nel nodo di partenza) (globale, aumenta il percorso di I/O)




- **Semplificazione di una espressione (fattorizzazione)**

- diminuisce il n° di letterali in una espressione (Locale)

- **Eliminazione**

 - inversa della sostituzione, aumenta le prestazioni temporali (globale, diminuisce il percorso di I/O)




- 13 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: eliminazione

 □ **Eliminazione:** globale, riduce la lunghezza del percorso I/O




- La lunghezza è calcolata in numero di nodi attraversati.
- **Eliminazione** nella rete di tutti i **vertici con un solo ingresso** e di quelli relativi a funzioni costanti (Sweep)
- **Riduzione vincolata** (opzione Val-Intero) - es: eliminate 5
 - L'eliminazione di un vertice è accettata se incrementa l'area di una quantità inferiore a Val-Intero.
 - Ad esempio, l'incremento di area può venire calcolato come $n*1-n-1$, dove 1 è numero di letterali del nodo eliminato mentre n è il numero di nodi che lo assorbono
- **Riduzione non vincolata**
 - tutti i nodi vengono ridotti ad un solo nodo; si ottiene una rete a due livelli.

- 14 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: eliminazione

□ Esempio di eliminate 2:

 

Costo: $3+4+3=10$

Costo: $6+5=11$

incremento di costo: $2*3-2-3=1$ (accettato)

□ eliminate -1

	n						
	1	2	3	4	5	6	7
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2	-1	0	1	2	3	4	5
3	-1	1	3	5	7	9	11
4	-1	2	5	8	11	14	17
5	-1	3	7	11	15	19	23
6	-1	4	9	14	19	24	29
7	-1	5	11	17	23	29	35
8	-1	6	13	20	27	34	41
9	-1	7	15	23	31	39	47

Osservando i dati riportati in tabella, relativi al calcolo di $n \cdot l - n - 1$ al variare di n e l , si può constatare che l'effetto di eliminate -1 (con $l=1$) è quello di eliminare tutti i nodi composti da un solo letterale.

- 15 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: semplificazione

□ **Semplificazione:** trasformazioni locale

- Semplificazione a due livelli di ogni nodo.
 - Metodo esatto (Quine-McClusky) o euristico.
- **Fattorizzazione**
 - All'interno di un nodo, raccoglie a fattore comune alcuni termini.
 - Esempio: (ipotesi: porte a 3 ingressi)

$$f = l' + c' * g * h' + a * b' * k' + g * k' + a' * b' * c' * d' * e' + a * d' * e' * f' + e' * g' * i' + e' * j';$$

Ritardo: 4τ ; Costo: 23



$$f = l' + c' * g * h' + k' * (a * b' + g) + e' * (d' * (a' * b' * c' + a * f') + g' * i' + j');$$

Ritardo: 7τ ; Costo: 18

- 16 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: semplificazione

□ Fattorizzazione

- L'espressione logica fattorizzata può essere ottenuta utilizzando una euristica.
 - Politica della euristica: si **pesano i letterali dell'espressione di partenza** con ordinamento lessico-grafico a parità di peso
 - Elemento più a destra per primo
- **L'insieme dei termini prodotto viene ricorsivamente partizionato (blocco della partizione e blocco residuo)** utilizzando come termine di riferimento il letterale che compare con più frequenza.
 - I letterali a e a' sono considerati diversi.
 - Ottimizzazione: tutti i **letterali che hanno la stessa cardinalità della partizione** vengono **raccolti contemporaneamente**
- Ad ogni passo della ricorsione le partizioni sono in OR fra loro mentre i termini a fattore comune sono in AND.


- 17 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Fattorizzazione - esempi

□ Esempio: $f = a*c*d + a'*b*c' + a'*b*d' + b'*c*d$

Ritardo:
 3τ
costo: 12

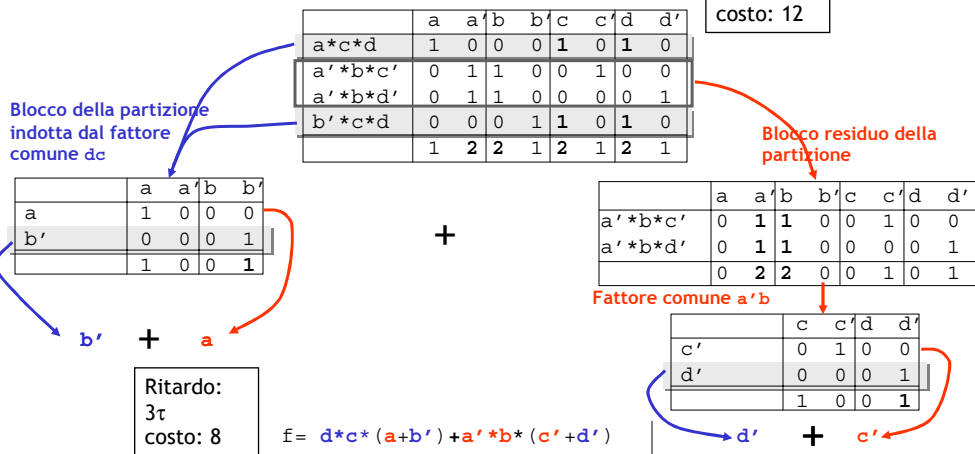

- 18 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Fattorizzazione - esempi

□ Esempio1: (forma 2 livelli non ottimizzata)

Ritardo:
4τ
costo: 12

$$f = a*b*c*d + a!*b!*c*d + !a!*b*c*d + !a!*b!*c*d$$

	a	!a	b	!b	c	!c	d	!d
a*b*c*d	1	0	1	0	1	0	1	0
a!*b!*c*d	1	0	0	1	0	1	1	0
!a!*b*c*d	0	1	0	1	1	0	1	0
!a!*b!*c*d	0	1	0	1	0	1	1	0
	2	2	1	3	2	2	4	0

Fattore comune d

	a	!a	b	!b	c	!c
a*b*c	1	0	1	0	1	0
a!*b!*c	1	0	0	1	0	1
!a!*b*c	0	1	0	1	1	0
!a!*b!*c	0	1	0	1	0	1
	2	2	1	3	2	2

Blocco della
partizione
indotta dal
fattore comune
!b

	a	!a	c	!c
a!*c	1	0	0	1
!a*c	0	1	1	0
!a!*c	0	1	0	1
	1	2	1	2

+

Blocco residuo
della
partizione
a*b*c

Blocco della partizione
indotta dal fattore
comune !c

	a	!a
a	1	0
!a	0	1
	1	1

a + !a

Ritardo:
5τ
costo: 10

$$f = d*(a*b*c + !b*(!a*c + !c*(a + !a)))$$

- 19 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Fattorizzazione - esempi

□ Esempio2: $f = a*b!*d + !a*b*d + !a!*b!*d + !a*c*d + !b*c!*d$

Ritardo:
3τ
costo: 15

Blocco della
partizione indotta dal
fattore comune !d

	a	!a	b	!b	c	!c	d	!d
!a*b*d	0	1	1	0	0	0	1	0
!a*c*d	0	1	0	0	1	0	1	0
a*b!*d	1	0	1	0	0	0	0	1
!a!*b!*d	0	1	0	1	0	0	0	1
!b*c!*d	0	0	1	1	0	0	0	1
	1	3	2	2	2	0	2	3

Blocco residuo
della partizione

	a	!a	b	!b	c	!c
a*b	1	0	1	0	0	0
!a!*b	0	1	0	1	0	0
!b*c	0	0	0	1	1	0
	1	1	1	2	1	0

Blocco della partizione
indotta dal fattore comune !b

	a	!a	c	!c
!a	0	1	0	0
c	0	0	1	0
	0	1	1	0

+

a*b

Ritardo:
5τ
costo: 10

Fattore comune !a*d

	a	!a	b	!b	c	!c	d	!d
!a*b*d	0	1	1	0	0	0	1	0
!a*c*d	0	1	0	0	1	0	1	0
	0	2	1	0	1	0	2	0

b+c

	b	!b	c	!c
b	1	0	0	0
c	0	0	1	0
	1	0	1	0


$$f = !d*(a*b + !b*(!a*c)) + !a*d*(b+c)$$

- 20 -




Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: sostituzione

 - **Sostituzione:** globale, aumenta la lunghezza del percorso I/O.



- Sostituzione di una sotto-espressione mediante una variabile (nodo) già presente nella rete. Ogni sostituzione è accettata se produce guadagno nel numero di letterali.

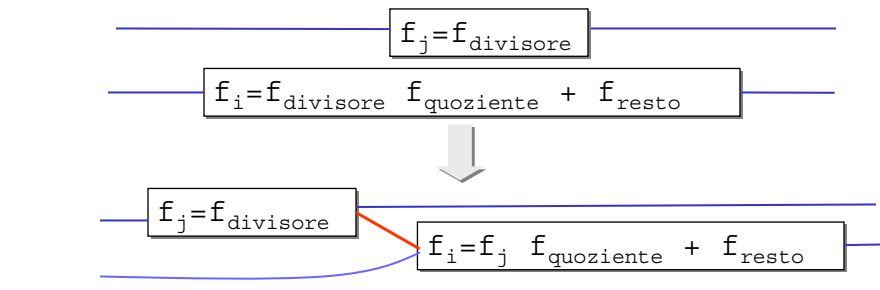- Fa uso della **divisione algebrica**; si cerca di ridurre f_i usando f_j




- 21 -




Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: estrazione

 - **Estrazione:** globale, aumenta la lunghezza del percorso I/O



- Si estrae una espressione da gruppi di nodi. L'estrazione viene fatta fino a che è possibile.

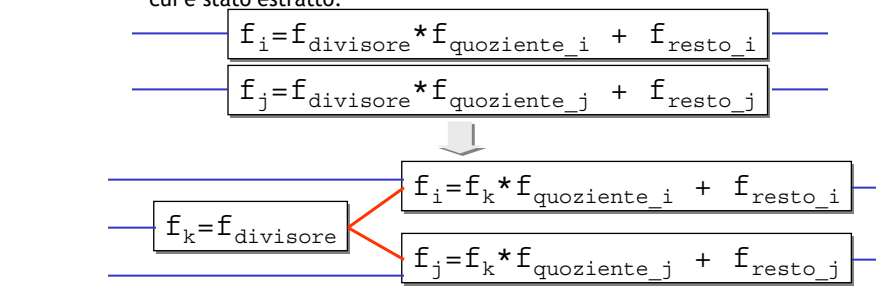- Identificazione un divisore comune a due o più espressioni.
- Il divisore costituisce un nuovo nodo della rete ed ha per successori i nodi da cui è stato estratto.



- 22 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: decomposizione algebrica

- **Decomposizione algebrica:** globale, aumenta la lunghezza del percorso I/O

- Riduce le dimensioni di una espressione per:
 - Rendere più semplice l'operazione di *library mapping*.
 - Aumentare la probabilità di successo della sostituzione
- La decomposizione può essere applicata ricorsivamente al **divisore, quoziente e resto.**

$$f_i = f_d (f_{dq} f_{qq} + f_{rq}) + (f_{dr} f_{qr} + f_{rr})$$

$f_k = f_{dq}$

↓

$f_l = f_{dr}$

↘

$f_j = f_d$

↘

$f_i = f_j (f_k f_{qq} + f_{rq}) + f_l f_{qr} + f_{rr}$

- 23 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: divisori


- **Decomposizione algebrica, estrazione e sostituzione:** come si trovano i divisori?
 - **Modello algebrico:** le espressioni Booleane vengono viste come **espressioni algebriche**, cioè come **polinomi di primo grado**, nelle **variabili naturali e complementate**, con **coefficienti unitari**
 - Lavorando con il modello algebrico valgono le **proprietà algebriche** mentre quelle dell'algebra booleana non sono valide
 - E' definita la **divisione algebrica**: $f_{divisore}$ è un divisore algebrico di $f_{dividendo}$ se
 - $f_{dividendo} = f_{divisore} \cdot f_{quoziente} + f_{resto}$ e
 - $f_{divisore} \cdot f_{divisore} \neq 0$ e
 - il supporto di $f_{divisore}$ e di $f_{quoziente}$ è disgiunto
 - Esistono algoritmi diversi per calcolare i divisori di una espressione algebrica

- 24 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: decomposizione disgiuntiva

 - **Decomposizione disgiuntiva semplice:** globale, aumenta la lunghezza del percorso I/O
 - Riduce le dimensioni di una espressione (v. decomposizione algebrica)
 - La decomposizione disgiuntiva semplice può essere applicata ricorsivamente.



- 25 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi: decomposizione disgiuntiva

- **Decomposizione disgiuntiva (cont.)**
 - Deriva dalla applicazione del teorema di *espansione di Shannon*:
$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = a_1 * f_{a_1} + a_1' * f_{a_1'}$$
 - Il risultato, in termini di costo, dipende fortemente dalla decomposizione che viene effettuata sulle variabili di supporto della funzione.
 - Con n variabili il numero di possibili scomposizioni è $2^n - 2$

- 26 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Decomposizione disgiuntiva - esempi

□ Esempio1:


- Esempio: scomposizione disgiuntiva di f rispetto a b

$$f = !a*b + a!*b + !c*d + c*d \quad \text{Costo: 8}$$

$$f = b*f_b + !b*f_{!b}$$

$$f_b = f(a, 1, c, d) = !a*1 + a*0 + !c*d + c*d = !a + !c*d + c*d$$
 
$$f_{!b} = f(a, 0, c, d) = !a*0 + a*1 + !c*d + c*d = !a + !c*d + c*d$$



- 27 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi

□ Esempio1:

- Esempio: scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad ab

$$f = !a*b + a!*b + !c*d + c*d \quad \text{Costo: 8}$$


$$f = a*(b*f_{ab} + !b*f_{!ab}) + !a*(b*f_{!ab} + !b*f_{!a!b}) = a*b*f_{ab} + a!*b*f_{!ab} + !a*b*f_{!ab} + a!*b*f_{!a!b}$$

$$f_{ab} = f(1, 1, c, d) = !1*1 + 1*1 + !c*d + c*d = !c*d + c*d$$

$$f_{!ab} = f(1, 0, c, d) = !1*0 + 1*0 + !c*d + c*d = 1$$

$$f_{!a!b} = f(0, 1, c, d) = !0*1 + 0*1 + !c*d + c*d = 1$$
 
$$f_{!a!b} = f(0, 0, c, d) = !0*0 + 0*0 + !c*d + c*d = !c*d + c*d$$



- 28 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi


□ Esempio2 (xor):

- scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad ab


$$f = !a!b!c!d + !a!b*c*d + !a*b!c!d + !a*b*c*d + a*b!c!d + a*b*c*d + a!b!c*d + a!b*c*d$$

Costo: 32
 
$$\begin{aligned} f_{ab} &= !c!d + c*d \\ f_{a!b} &= !c*d + c!d \\ f_{!ab} &= !c*d + c!d \\ f_{!a!b} &= !c!d + c*d \\ f_{ab} &= f_{!a!b} = !c!d + c*d \\ f_{a!b} &= f_{!ab} = !c*d + c!d \end{aligned}$$



Costo: 18

 

Costo: 14

- 29 -




Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi

□ Esempio3: $f = a!b*c + !a!b*d + !a*c*d + !c!d$ Costo: 11

scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad ab
 
$$\begin{aligned} f_{ab} &= 1*0*c + 0*0*d + 0*c*d + !c!d = !c!d \\ f_{a!b} &= 1*1*c + 0*1*d + 0*c*d + !c!d = c + !c!d \Rightarrow c + !d \\ f_{!ab} &= 0*0*c + 1*0*d + 1*c*d + !c!d = c*d + !c!d \\ f_{!a!b} &= 0*1*c + 1*1*d + 1*c*d + !c!d = d + c*d + !c!d \Rightarrow !c + d \end{aligned}$$



Costo: 22

- 30 -




Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Trasformazioni e algoritmi

□ Esempio3 (cont.): $f = a!b!c + !a!b!d + !a!c!d + !c!d$ Costo: 11

scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad c

$$f_c = a!b!1 + !a!b!d + !a!1!d + 0!d = !a!b + !a!b!d + !a!d \Rightarrow a!b + !a!d$$
 
$$f_{!c} = a!b!0 + !a!b!d + !a!0!d + 1!d = !a!b!d + !d \Rightarrow !a!b + !d$$



scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad a

Costo: 14

$$f_a = 1!b!c + 0!b!d + 0!c!d + !c!d = !b!c + !c!d$$

$$f_{!a} = 0!b!c + 1!b!d + 1!c!d + !c!d = !b!d + !c!d + !c!d$$

scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad b

Costo: 15

$$f_b = a!0!c + !a!0!d + !a!c!d + !c!d = !a!c!d + !c!d$$

$$f_{!b} = a!1!c + !a!1!d + !a!c!d + !c!d = a!c + !a!d + !a!c!d + !c!d \Rightarrow a!c + !a!d + !c!d$$

scomposizione disgiuntiva di f rispetto ad d

Costo: 13

$$f_d = a!b!c + !a!b!1 + !a!c!1 + !c!0 = a!b!c + !a!b + !a!c \Rightarrow a!b + !a!b + !a!c$$

$$f_{!d} = a!b!c + !a!b!0 + !a!c!0 + !c!1 = a!b!c + !c \Rightarrow a!b + !c$$

- 31 -



Sintesi di reti combinatorie a più livelli: Esercizi

□ Esercizi & Soluzioni di fattorizzazione:

$$f = abcd' + ab'c' + a'bc' + b'cd = c(abd' + b'd) + c'(ab' + a'b)$$

$$f = abcd' + abc'd + ab'c'd' + a'bc'd' + a'b'd + a'cd + b'cd = d'(abc + c'(ab' + a'b)) + d(abc' + c(b'+a)) + a'b'$$

$$f = ac'd + a'bcd + a'c'd' + b'c'd = a'bcd + c'(d(b'+a) + a'd')$$

$$f = abc' + abd' + ab'cd + ac'd' + a'bcd + bc'd' = a(b'cd + c'd') + b(a'cd + d'(c'+a)) + a'c'$$

$$f = ab'cd + a'bcd + a'b'c' + a'b'd' + b'c'd' = a'bcd + b'(acd + d'(c'+a)) + a'c'$$

- 32 -