



Architetture aritmetiche


Sommatori: Full Adder, Ripple Carry
Sommatori: Carry Look-Ahead, Carry Save, Add/Subtract
Moltiplicatori: Combinatori, Wallace, Sequenziali
Circuiti per aritmetica in virgola mobile

versione del 11/11/03




Sommatori: Full Adder

 
$$S_i = \bar{x}_i \bar{y}_i c_i + \bar{x}_i y_i \bar{c}_i + x_i \bar{y}_i \bar{c}_i + x_i y_i c_i$$


 
$$C_{i+1} = x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i$$



Full Adder

 


- 2 -




Sommatori: Ripple Carry [1]

[1]

Ripple-Carry Architecture

 

Ripple-Carry Adder

 


- 3 -



Sommatori: Ripple Carry [2]

[2]

Ripple-Carry Block Architecture

 


- 4 -



Sommatori: Carry Look-Ahead [1]

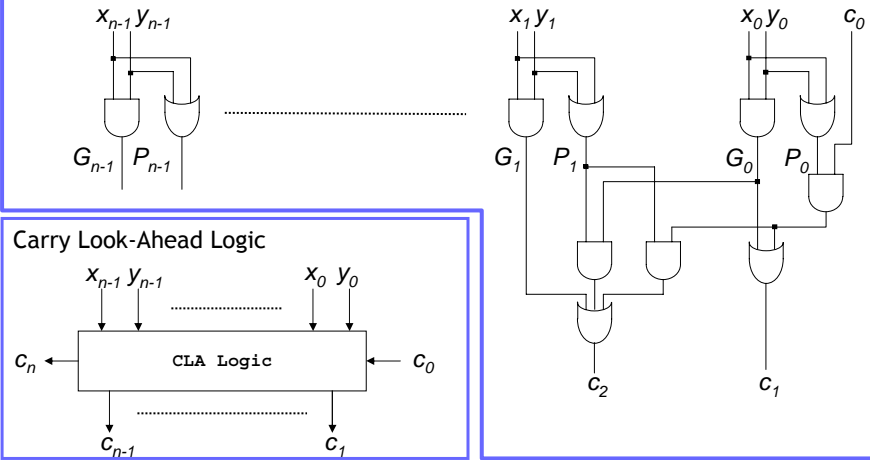Carry Look-Ahead Logic: Internal architecture




- 5 -



Sommatori: Carry Look-Ahead [2]

Carry Look-Ahead Logic

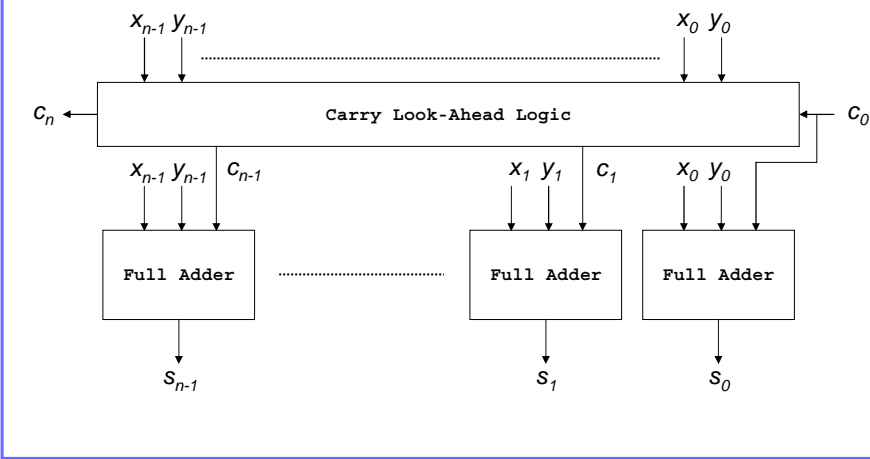

- 6 -



Somma di più valori

- Calcolo della somma di 3 (o più) valori come:

$$W = X + Y + Z$$

- Soluzione:

- Calcolare una somma intermedia

$$T = X + Y$$

- E quindi calcolare il risultato finale:

$$W = T + Z$$

- Le somme possono essere realizzate mediante
 - Due sommatore ripple-carry connessi in cascata
 - Due sommatore carry look-ahead connessi in cascata


- Ricorda la somma di N addendi da n bit richiede $n + \lceil \log_2 N \rceil$ bit per il risultato

- 7 -



Somma di tre addendi - Architettura con sommatore ripple-carry

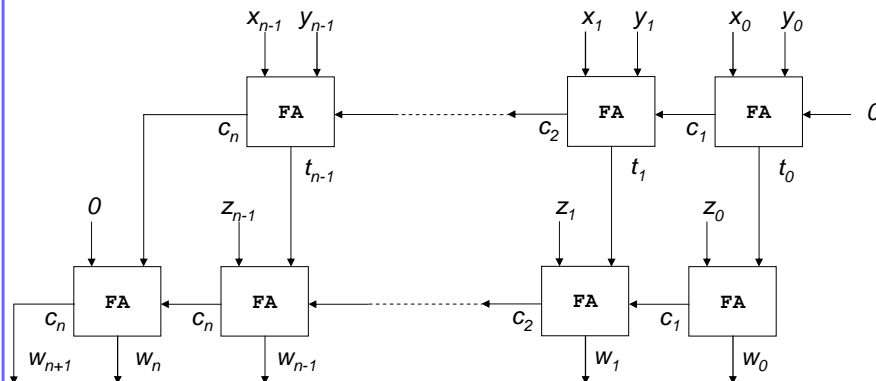Soluzione con sommatore ripple-carry $W = (X + Y) + Z = T + Z$



- 8 -




Somma di tre addendi - Prestazioni con sommatori ripple-carry

Prestazioni con sommatori ripple-carry (in blu il ritardo di ogni segnale)

Ritardo $R = (n + 2)\Delta T$ con ΔT ritardo di un Full-Adder

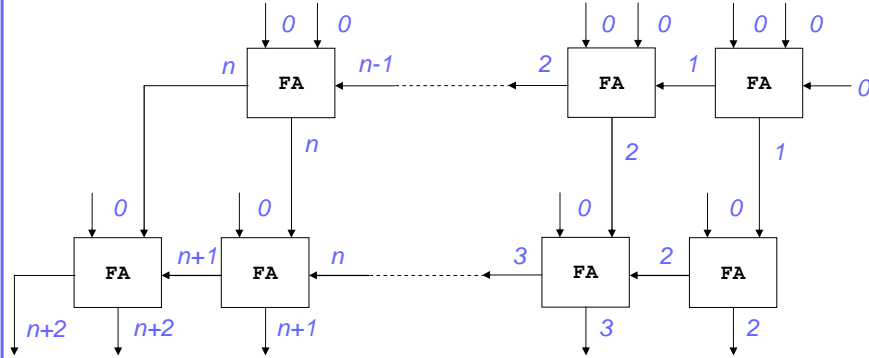Somma di N addendi da n bit: $N-1$ stadi di somma, risultato su $n + \lceil \log_2 N \rceil$ bit, ritardo = $(n + \lceil \log_2 N \rceil) \Delta T$




- 9 -



Somma di tre addendi con Sommatore Carry Save

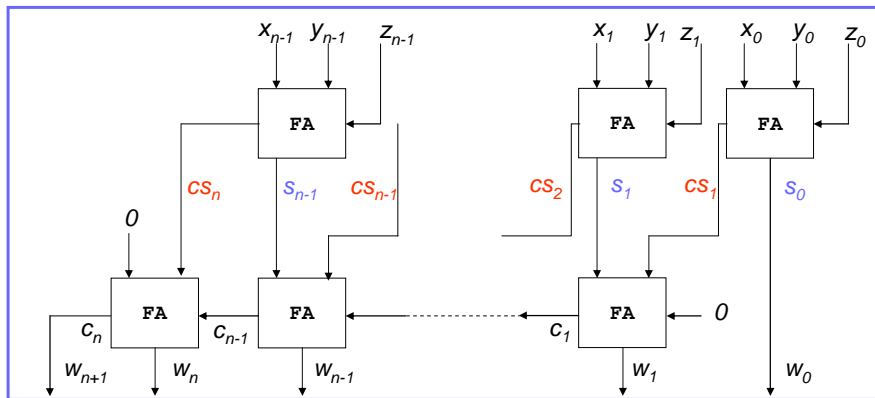- Il primo stadio calcola le somme S (parziali e senza propagazione di riporto) e i riporti CS (Carry Save Adder)
- Il secondo stadio somma (con propagazione di riporto) i valori provenienti dal primo stadio




- 10 -



Somma di tre addendi - Prestazioni Carry Save

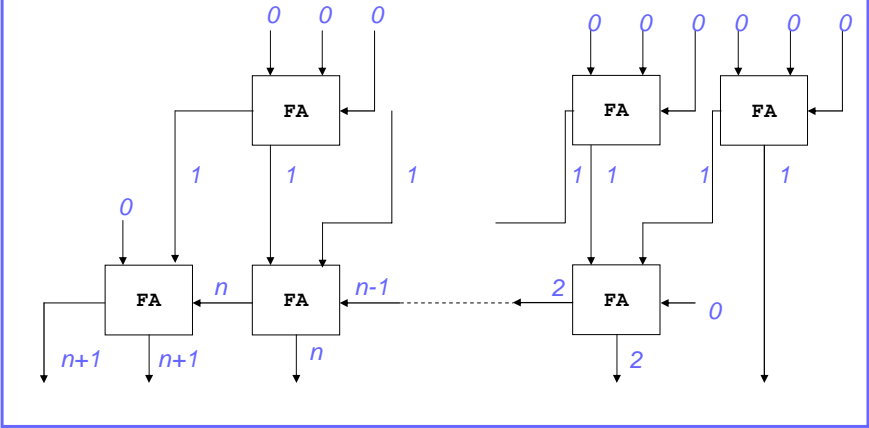Prestazioni con sommatore ripple-carry per l'ultimo stadio (in blu il ritardo di ogni segnale)
Ritardo $R = (n + 1)\Delta T$ con ΔT ritardo di un Full-Adder




- 11 -



Sommatore Carry Save come blocco

 - Sommatore Carry Save composto da due unità
 - Blocco Carry Save:
 - Produce i due vettori S e CS
 - Ritardo: $R_{CS} = 1$
 - Sommatore Ripple-Carry:
 - Produce il risultato finale
 - Ritardo: $R_{RC} = n + 1$




- 12 -



Sommatore Carry Save come blocco

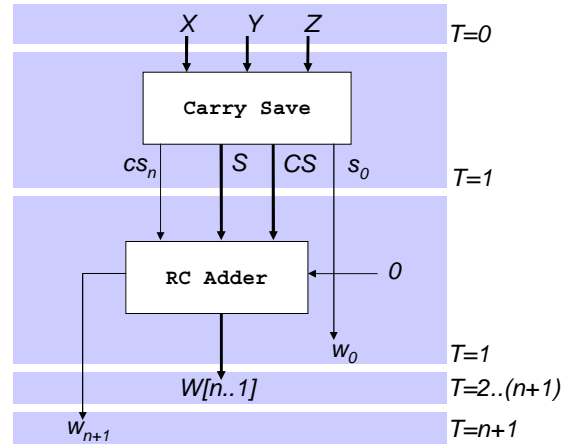
- Istanti di generazione dei bit di uscita



- 13 -



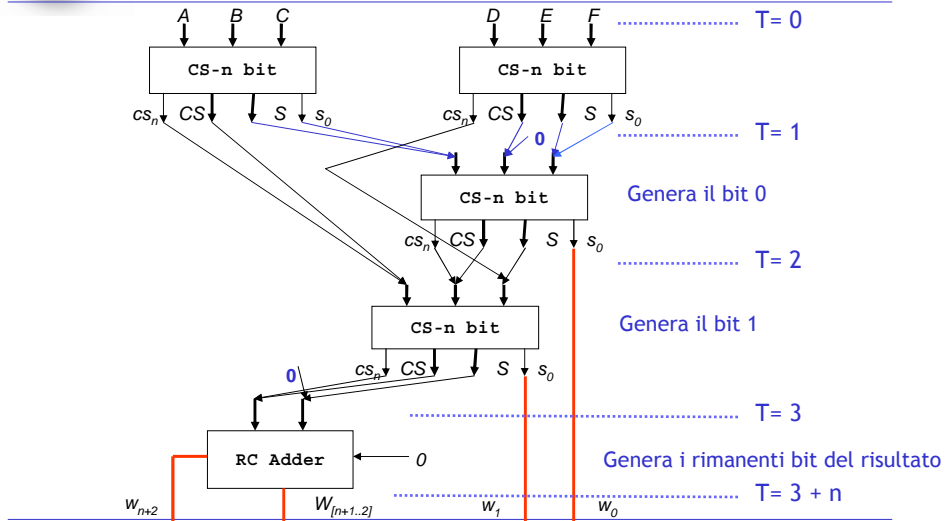Esempio sommatore a 6 addendi con blocchi Carry Save da 3 addendi




- 14 -



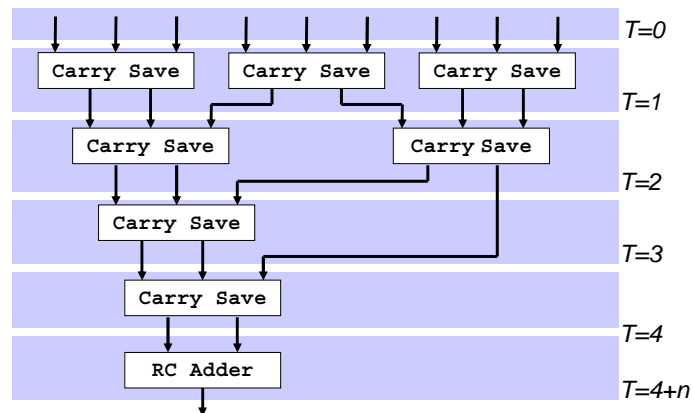Esempio sommatore a 9 addendi con blocchi Carry Save da 3 addendi


- Vantaggi più evidenti al crescere del numero degli operandi



- 15 -



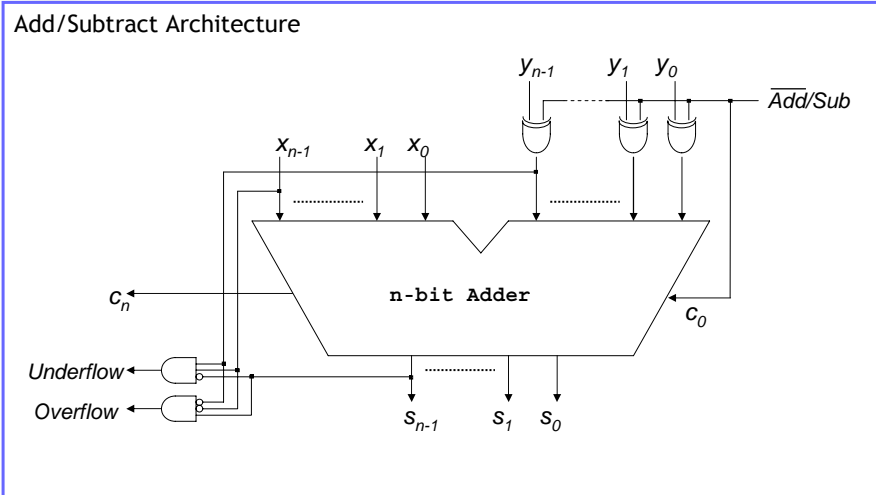Sommatori Add/Subtract: operazioni in complemento a 2



- 16 -



Moltiplicatori combinatori

- Prodotto di due numeri positivi di 3 bit (n bit - $2n$ bit prodotto)

Moltiplicazione bit a bit

		x_2	x_1	x_0	\times
		Y_2	Y_1	Y_0	$=$
		Y_0x_2	Y_0x_1	Y_0x_0	
	Y_1x_2	Y_1x_1	Y_1x_0		
Y_2x_2	Y_2x_1	Y_2x_0			
		PP_{02}	PP_{01}	PP_{00}	
	PP_{12}	PP_{11}	PP_{10}		
PP_{22}	PP_{21}	PP_{20}			
P_5	P_4	P_3	P_2	P_1	P_0


Matrice di **prodotti parziali** costituita da n righe

- 17 -



Moltiplicatori combinatori: *somma per righe*

- Somma per righe

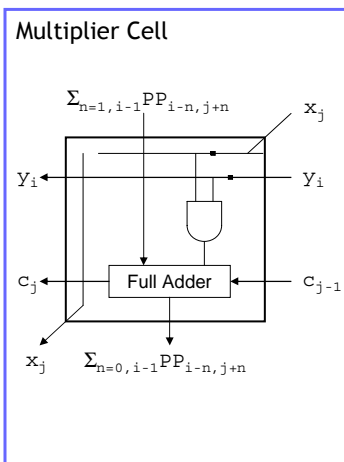

Ogni cella del moltiplicatore calcola

- il **prodotto parziale** corrispondente e
- una **somma parziale**

Il **riporto** delle somme parziali si propaga lungo la **riga**

Le somme si propagano in verticale

Per il calcolo del prodotto parziale, X si propaga in diagonale e Y in verticale

Sono necessari $n-1$ sommatore a n bit (con eventuale calcolo del prodotto parziale). Il primo non genera riporti


La struttura è regolare

Prestazioni: dipendono dai sommatore, con sommatore non veloci ordine di $2n$

- 18 -



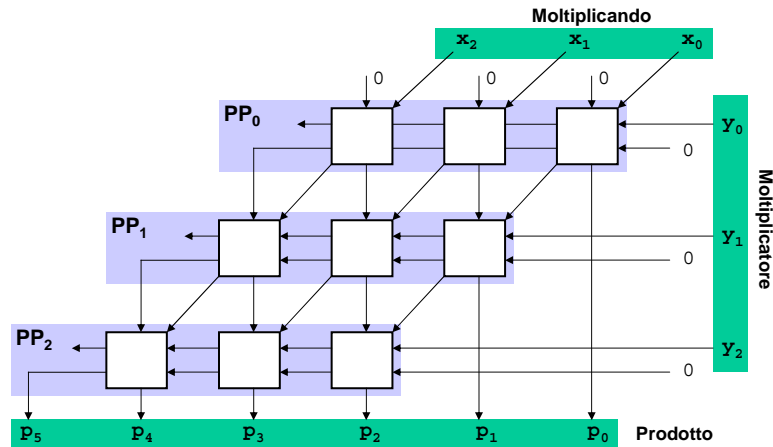Moltiplicatori combinatori: *somma per righe*



- 19 -



Moltiplicatori combinatori: *somma per diagonali*

□ Somma per diagonali


- Ogni cella del moltiplicatore (tranne quelle dell'ultima riga) calcola il prodotto parziale corrispondente e una somma parziale
- Il riporto delle somme parziali si propaga lungo le diagonali
- Le somme si propagano in verticale
- Per il calcolo del prodotto parziale, X si propaga in diagonale e Y in verticale
- Sono necessari n sommatore a n bit (di cui il primo non genera riporti)
- La struttura è regolare
- Prestazioni: dipendono dai sommatore, con sommatore non veloci ordine di $2n$

- 20 -



Moltiplicatori combinatori: *somma per diagonali*

Circuito per la somma per diagonali.

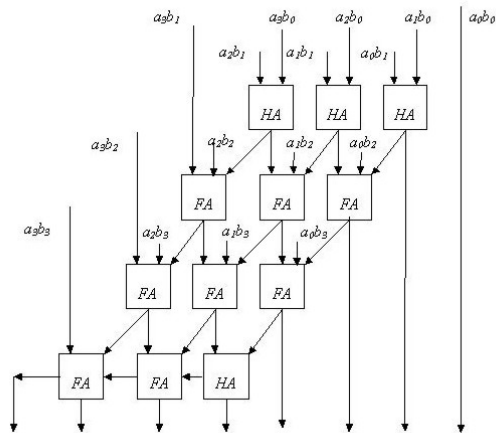

- 21 -



Moltiplicatori combinatori: *somma per colonne*


- Il metodo è simile a quello utilizzato a mano per effettuare la moltiplicazione
- Si utilizza la **matrice dei prodotti parziali** (matrice di AND) e un insieme di **contatori paralleli**
- Il generico **contatore parallelo** riceve in ingresso **una colonna di prodotti parziali** (e gli eventuali riporti dagli stadi precedenti) e genera il **conteggio degli 1 della colonna**
- Il conteggio generato in ogni stadio produce il **bit del prodotto per lo stadio considerato** e eventuali **riporti per gli stadi successivi**
- Irregolare (contatori diversi)
- Prestazioni: paragonabili a quelle per somma per righe, infatti si ha propagazione di riporti in tutte le colonne

- 22 -



Moltiplicatori combinatori: somma per colonne

 - Moltiplicando e moltiplicatore da 6 bit
- In nero la matrice di AND, in rosso i riporti generati dai contatori
- ogni contatore genera 1 bit del prodotto e riporti per le colonne successive
- il contatore di colonna 1 genera 1 riporto per colonna 2
- il contatore di colonna 2 genera 2 riporti per colonna 3 e 4
- il contatore di colonna 3 genera 2 riporti per colonna 4 e 5
- e così via.....



- 23 -




Moltiplicatori combinatori: somma per colonne con riduzione della matrice dei termini prodotto

- Riduzione successiva della matrice dei prodotti parziali
 - La **matrice dei prodotti parziali** M_0 viene ridotta, in termini di righe, tramite contatori paralleli per colonna **che non propagano i riporti**, ma li **usano** (insieme ai bit di somma) **per costruire la matrice ridotta**
 - Il risultato generato dai contatori crea una **matrice successiva M_1** , costituita da un numero inferiore di righe. In questo modo **non c'è propagazione dei riporti all'interno della stessa matrice**
 - Il procedimento viene iterato fino a quando non si ottiene una **matrice di sole due righe**
 - Le due righe costituiscono l'ingresso ad un sommatore
- La riduzione è rapida
- La struttura è irregolare
- Le prestazioni aumentano
 - ipotesi: il tempo di un contatore è identico a quello di un Full-Adder
 - domina il tempo del sommatore finale

- 24 -



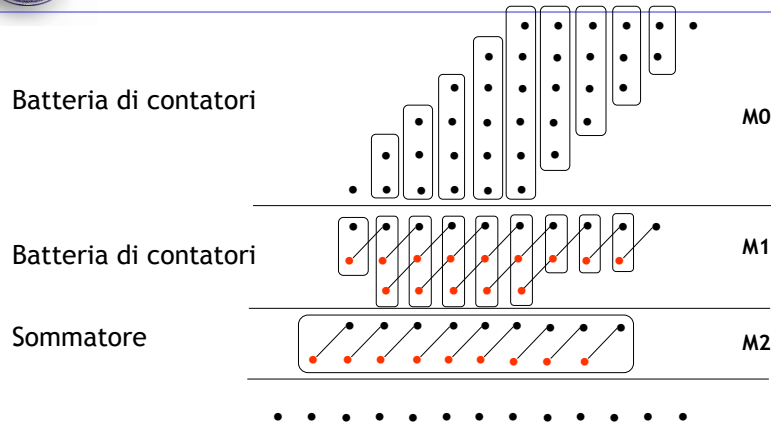Moltiplicatori combinatori: somma per colonne con matrici successive



- 25 -




Moltiplicatori combinatori: moltiplicatore di Wallace

- E' basato sulla riduzione successiva della matrice M_0
- Prevede l'utilizzo di soli **contatori a 2 o 3 ingressi**, che sono equivalenti rispettivamente ad un Half-Adder e a un Full-Adder
- Il procedimento di riduzione della matrice a 2 sole righe è più lento rispetto al caso di contatori a ingressi qualsiasi, ma comunque rapido ($\log_{3/2} n$ passi)
 - M_0 di n righe
 - M_1 di $(2/3)n$ righe
 - M_2 di $(2/3)^2 n$ righe
 -
 - M_h di $(2/3)^h n$ righe: se il n° di righe è uguale a 2 la riduzione termina
- La struttura è "regolare"
- Le prestazioni sono dominate dal sommatore finale (veloce)

- 26 -



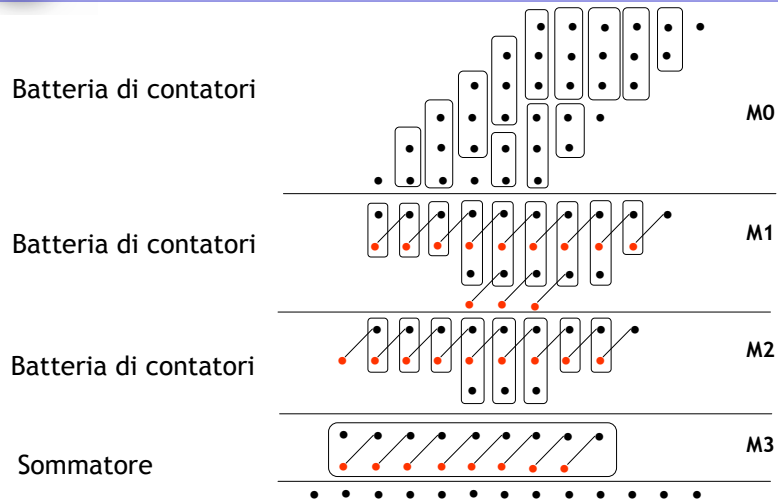Moltiplicatori combinatori: moltiplicatore di Wallace



- 27 -



Moltiplicatori sequenziali [1]


- Moltiplicazione sequenziale tra due numeri di n
- I passi da eseguire sono:
 1. Inizializza a zero un **registro accumulatore A**
 2. Inizializza a zero un **bistabile C per il riporto**
 3. Salva nei **registri Q** ed M moltiplicatore e moltiplicando
 4. Se il bit meno significativo di Q vale 1
 - Somma A ed M
 - Memorizza il risultato in A
 5. Shift a destra del registro [C; A; Q] di una posizione
 6. Ripeti dal punto 4 per n volte
 7. Preleva il risultato della moltiplicazione dai registro [A; Q]

- 28 -



Moltiplicatori sequenziali [2]

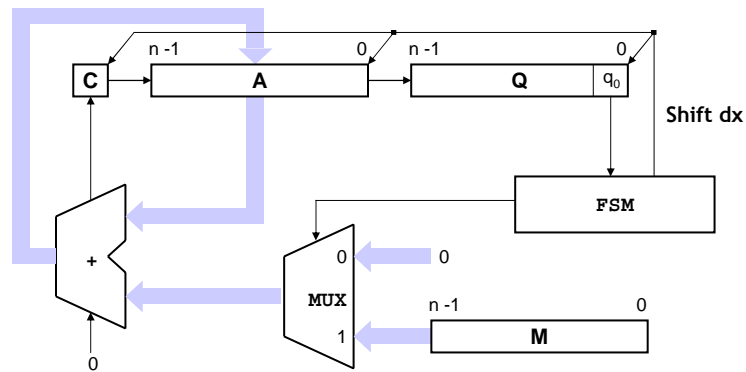Architettura di un moltiplicatore sequenziale



- 29 -



Sommatore in virgola mobile [1]

- I circuiti per la realizzazione delle operazioni in virgola mobile sono molto complessi
- Si consideri l'algoritmo per la **somma** secondo lo standard IEEE Single Precision:
 - Si sceglie il numero con esponente minore e si fa scorrere la sua mantissa a destra un numero di bit pari alla differenza dei due esponenti
 - Si assegna all'esponente del risultato il maggiore tra gli esponenti degli operandi
 - Si esegue l'operazione di somma tra le mantisse per determinare il valore ed il segno del risultato
 - Si normalizza il risultato così ottenuto
 - Non sempre quest'ultima operazione è necessaria
- Nota:
 - se A o $B = \pm\infty$
 - se A o $B = 0$
 - se la differenza tra gli esponenti è maggiore o uguale al numero di bit a disposizione per le mantisse
- è inutile fare la somma

- 30 -



Sommatore in virgola mobile [2]

- Nel seguito viene sviluppato un **sommatore floating point**
- I numeri A e B sono rappresentati
 - Su 32 bit
 - Secondo lo standard IEEE Single Precision
- Gli operandi A e B sono composti come segue:

$$A = \{ S_A, E_A, M_A \}$$

$$B = \{ S_B, E_B, M_B \}$$

- In cui:
 - S_A, S_B Segno, 1 bit
 - E_A, E_B Esponente in eccesso 127, 8 bit
 - M_A, M_B Mantissa, 23 bit

- 31 -



Sommatore in virgola mobile [3]


- Passo 1
 - *Si sceglie il numero con esponente minore e si fa scorrere la sua mantissa a destra un numero di bit pari alla differenza dei due esponenti*
- Richiede le seguenti operazioni:
 - Individuazione dell'esponente minore E_{min}
 - Calcolo della differenza tra gli esponenti $d = |E_A - E_B|$
 - Selezione della mantissa dell'operando con esponente $M_{E_{min}}$
 - Scorrimento della mantissa $M_{E_{min}}$ di d posizioni a dx (tenendo conto dell'1 implicito)
- Il calcolo della differenza tra gli esponenti consente allo stesso tempo (analizzandone il segno S_E) di individuare l'esponente minore

- 32 -



Sommatore in virgola mobile [3]

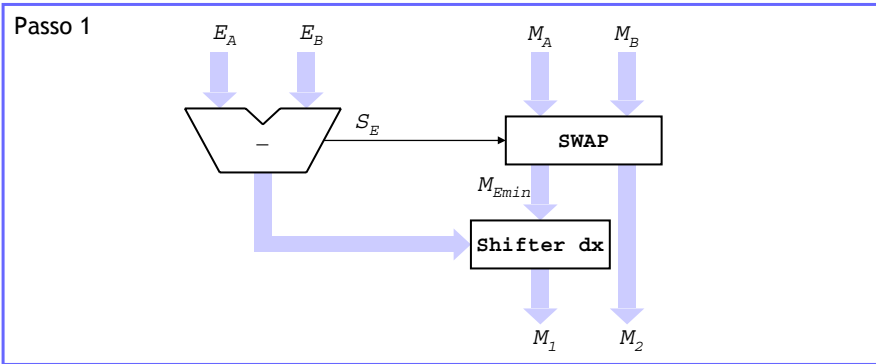- Questa prima sezione del sommatore calcola:
 - M_1 La mantissa del numero con esponente minore, opportunamente shiftata
 - M_2 La mantissa del numero con esponente maggiore




- 33 -



Sommatore in virgola mobile

 - Passo 2
 - Si assegna all'esponente del risultato il maggiore tra gli esponenti degli operandi
- Richiede le seguenti operazioni:
 - Selezione dell'esponente minore E_{max} in base a S_E .
 - Si riutilizza il segno S_E della differenza tra gli esponenti




- 34 -



Sommatore in virgola mobile

 - Passo 3
 - Si esegue l'operazione di somma tra le mantisse per determinare il valore ed il segno del risultato
- Richiede le seguenti operazioni:
 - Calcolo della somma algebrica M_{12} delle mantisse M_1 ed M_2 ottenute al primo passo, e relativo segno
 - Si utilizza un sommatore/sottrattore su **24 bit con riporto**



- 35 -



Sommatore in virgola mobile


- Se $C_{out} = 0$ e M_{12} normalizzata $E = E_{max}$
- **Passo 4**
 - Si normalizza il risultato così ottenuto
- Richiede le seguenti operazioni
 - Se $C_{out} = 1$, Shift M_{12} e $E = E_{max} + 1$, eventuale troncamento
- Altrimenti ($C_{out} = 0$ e M_{12} non normalizzata)
 - Individuazione del numero z degli zeri nei bit più significativi della mantissa M_{12}
 - Shift z della mantissa M_{12}
 - Calcolo del nuovo esponente $E = E_{max} - z$
 - A tale scopo sono necessari:
 - Un circuito per il calcolo dei *leading zeroes*
 - Un sottrattore su 8 bit
 - Uno *shifter* per l'allineamento della mantissa

- 36 -



Sommatore in virgola mobile


Passo 4

 

- 37 -



Sommatore in virgola mobile

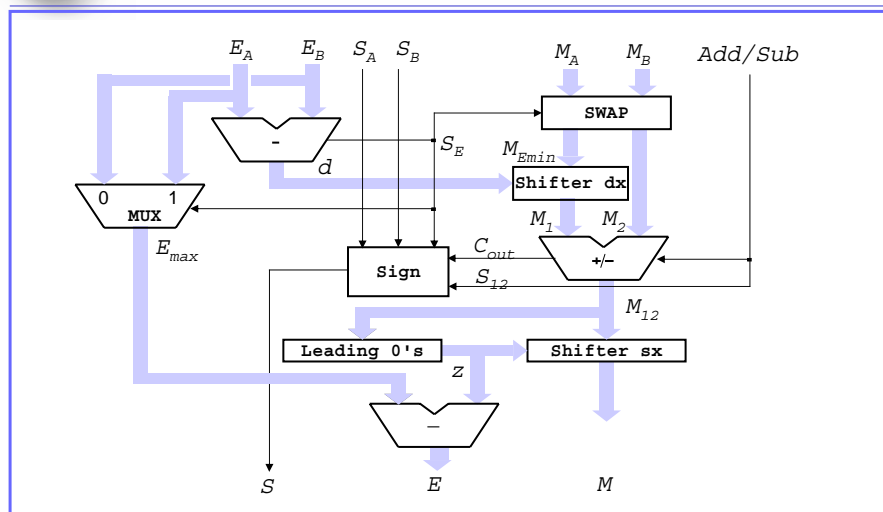

- 38 -